

# MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY

## Logické obvody

### Kombinační a sekvenční stavební bloky




České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

# Časování – výpočet maximální hodinové frekvence


- Ovlivněno:
  - Technologií
  - Typy hradel
  - Počtem vstupů u hradel
  - Zatížením výstupů hradel (větvením)
  - Typem klopných obvodů
  - Délkou propojovacích vodičů (na plošném spoji,...)
  - Vzájemnou polohou vodičů (kvalita návrhu plošného spoje)
  - Rozmístěním součástek
  - Počtem zemnicích a napájecích vrstev
  - Způsobem rozvodu napájení
  - Rozmístěním blokovacích kondenzátorů
  - Dalšími vlivy .....

# Časování klopného obvodu

 


- **Předstih (Setup Time)** – Vstup D musí být stabilní (ustálený) **před** aktivní (zde náběžnou) hranou hodinového signálu
- **Přesah (Hold Time)** – Vstup D musí zůstat stabilní (ustálený) **po** aktivní (zde náběžné) hraně hodinového signálu
- **Zpoždění (Clock-to-Q Time)** výstupu Q **po** aktivní (zde náběžné) hraně hodinového signálu

# Maximální hodinová frekvence

 

- **Všechny klopné** obvody jsou řízeny **stejným** hodinovým signálem
- Kombinační logické bloky:
  - Vstupy jsou aktualizovány při každém taktu hodin
  - Všechny výstupy musí být **stabilní před** dalším taktem

# Kritická cesta a perioda hodin

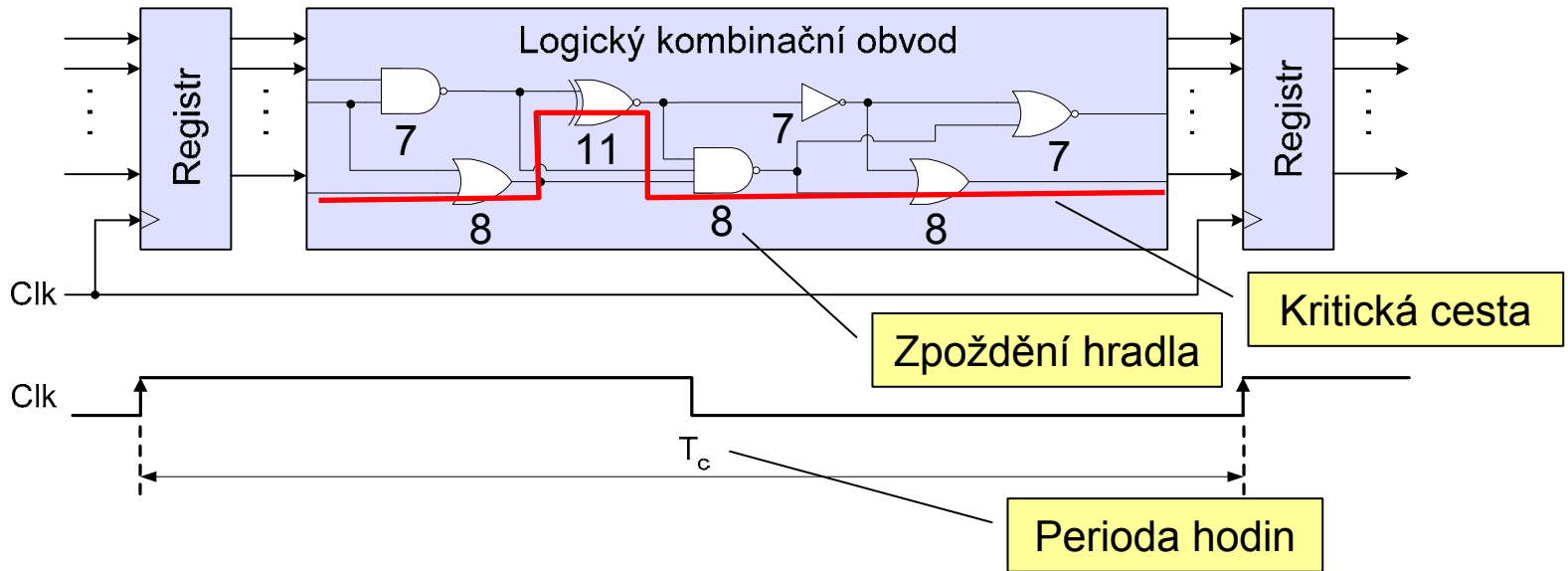


- Kritická cesta: nejpomalejší cesta mezi libovolným z registrů (klop.obvodů)
- Minimální perioda hodin je funkcí kritické cesty
- Perioda  $T_{cmin}$  musí být větší než:


$$T_{cmin} \geq \text{Clock-to-Q} + \text{„Nejpomalejší cesta kombinacni casti“} + \text{Setup}$$

- Musí být splněny požadavky na stabilitu vstupů a výstupů

# Kritická cesta (Kc)

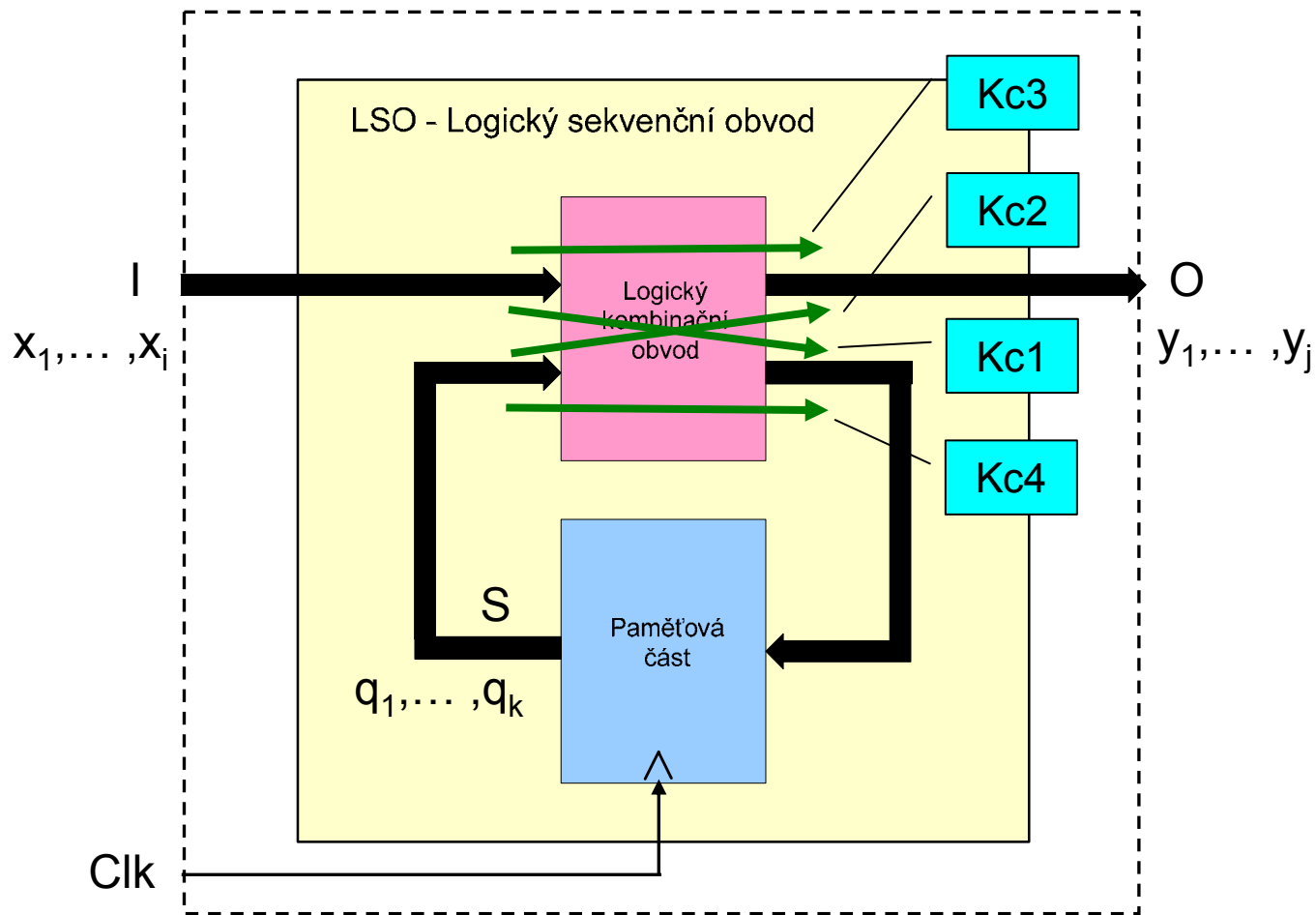

# Kritická cesta (Kc)

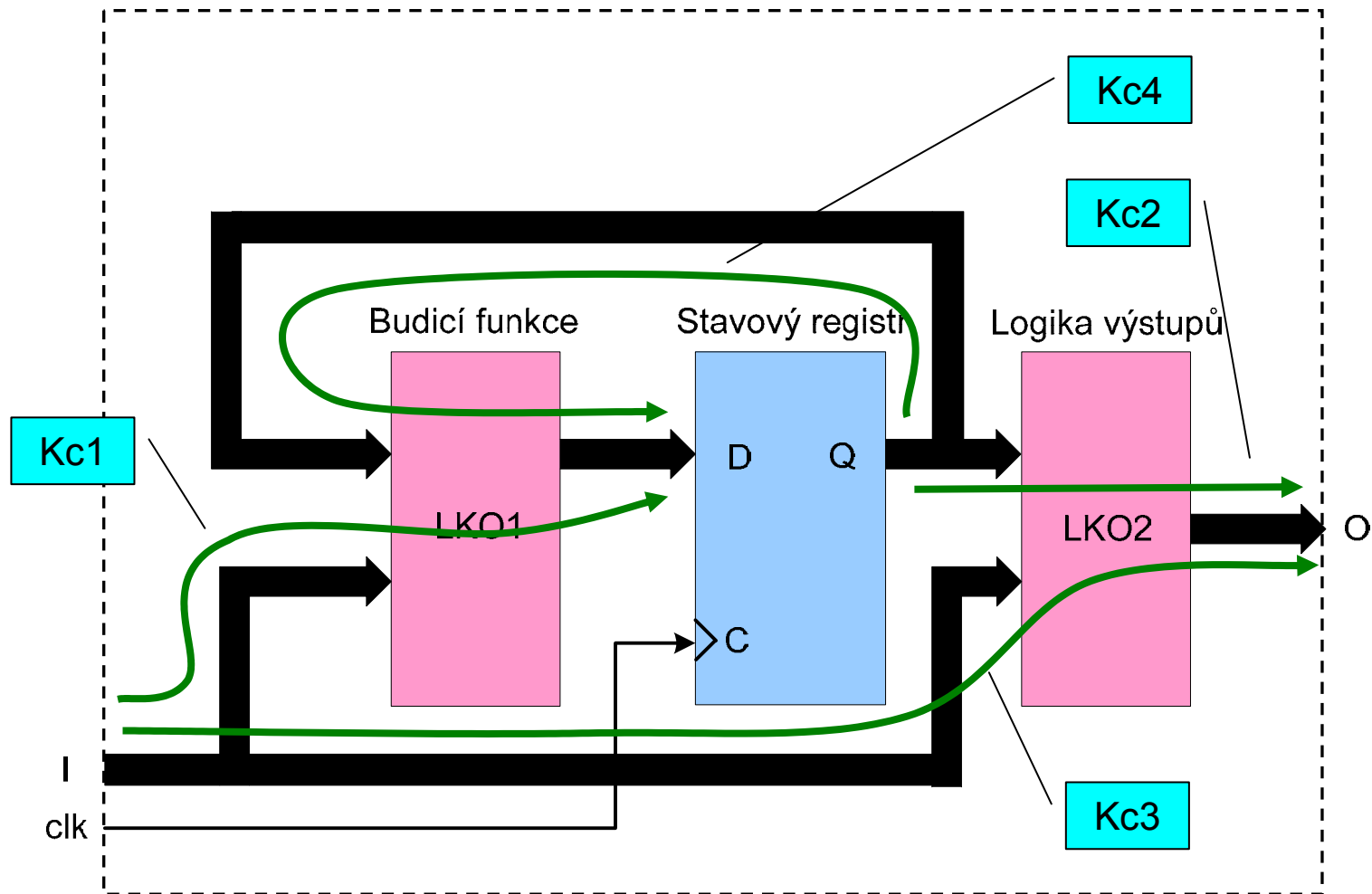


# Hodinová frekvence = $1/Kc_{i\max}$

- Kc1 – ze vstupů I na vstup stavového registru
  - Nestabilita vstupů + zpoždění v LKO1 + Setup (předstih)
- Kc2 – z výstupu stavového registru na výstup O
  - Clock-to-Q + zpoždění v LKO2 + požadavek na stabilitu výstupů
- Kc3 – ze vstupů I na výstupy O
  - Nestabilita vstupů + zpoždění v LKO2 + požadavek na stabilitu výstupů
- Kc4 – z výstupu stavového registru na jeho vstupy
  - Clock-to-Q + zpoždění v LKO1 + Setup (předstih)


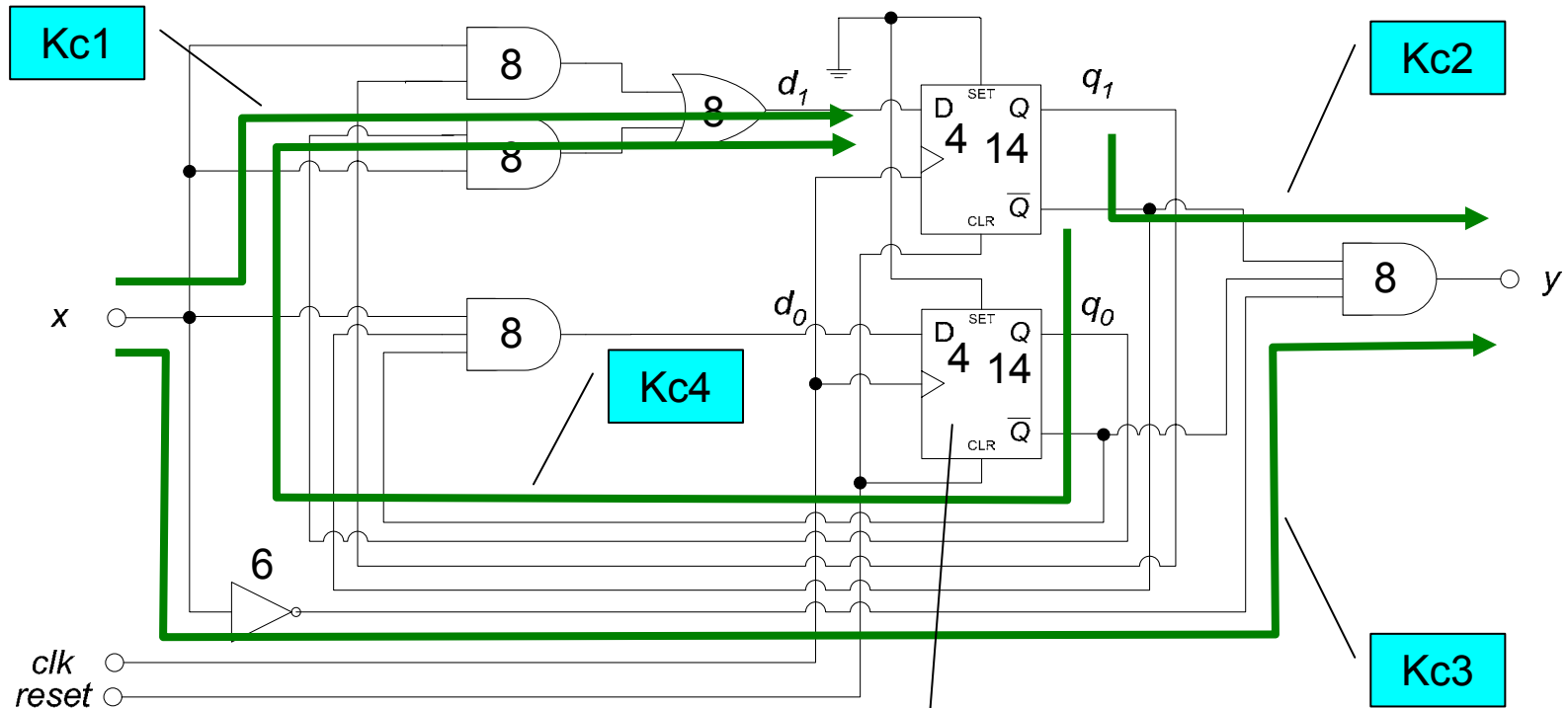
# Detektor posloupnosti bitů '110' (FSA typu Mealy)



- $Kc1 = 8 + 8 + 4$  [ns]
  - $Kc2 = 14 + 8$  [ns]
  - $Kc3 = 6 + 8$  [ns]
  - $Kc4 = 14 + 8 + 8 + 4$  [ns]
- $\left. \begin{array}{l} T_{Clock-to-Q} = 14\text{ ns} \\ Setup = 4\text{ ns} \end{array} \right\} \longrightarrow f_{\max} = 1/T_{c\min} = 1/34\text{ ns} = 29,4\text{ MHz}$

# Přehled kombinačních bloků dle kategorie

Majority Decoder

Multiplexer 4 to 1

Half Adder

Priority Encoder

1bit Comparator

Full Adder

Demultiplexer

4bit Comparator

Half Subtractor

Binary to Gray Dec.

1bit Shifter L/R

Full Subtractor

Bin. to Johanson Dec.

4bit Shifter L/R, L/A


4bit Full Adder

Multiplexer 2 to 1






4bit Barrel Shifter

4bit Adder/Subtractor




# Přehled kombinačních bloků

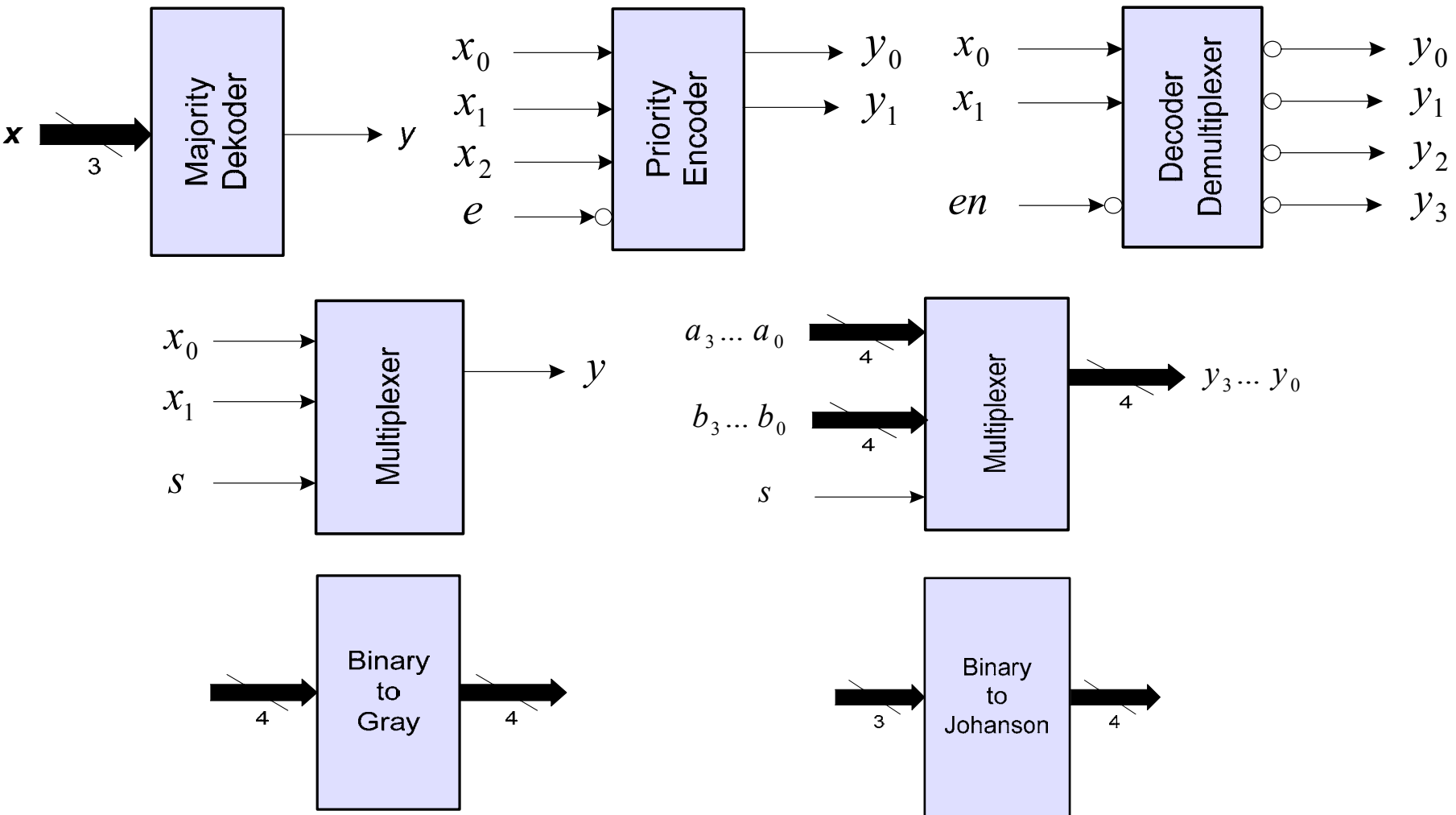

# Přehled kombinačních bloků

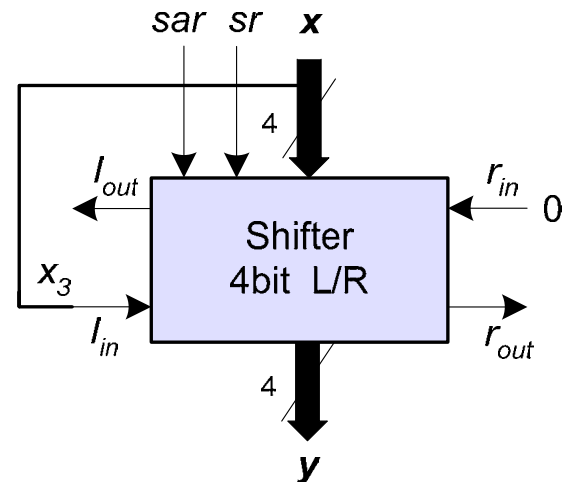 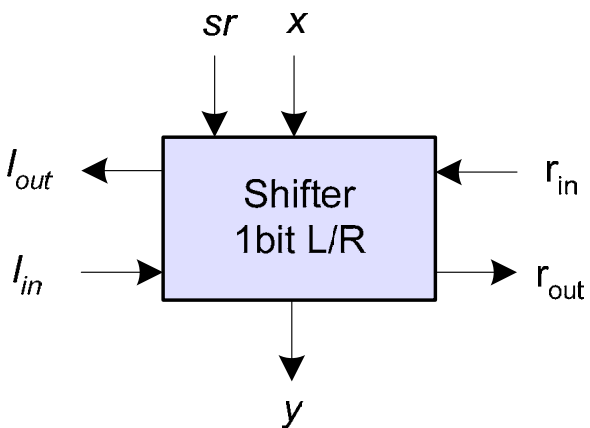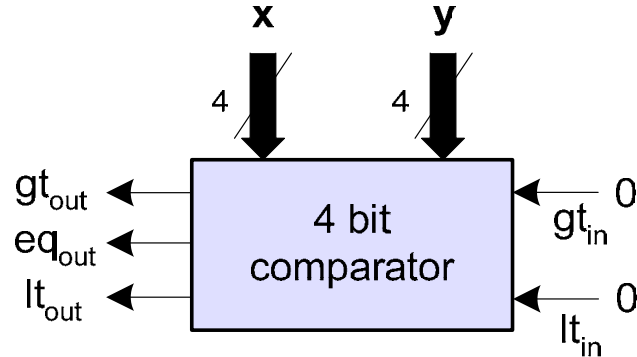 


# Přehled kombinačních bloků

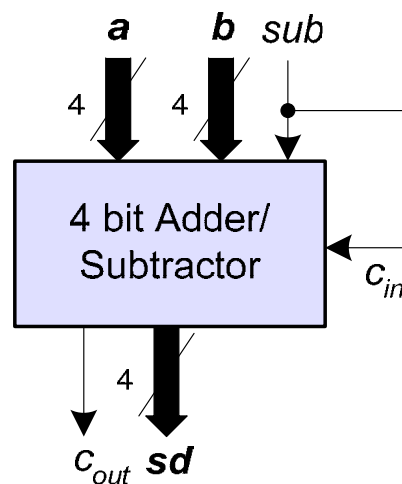 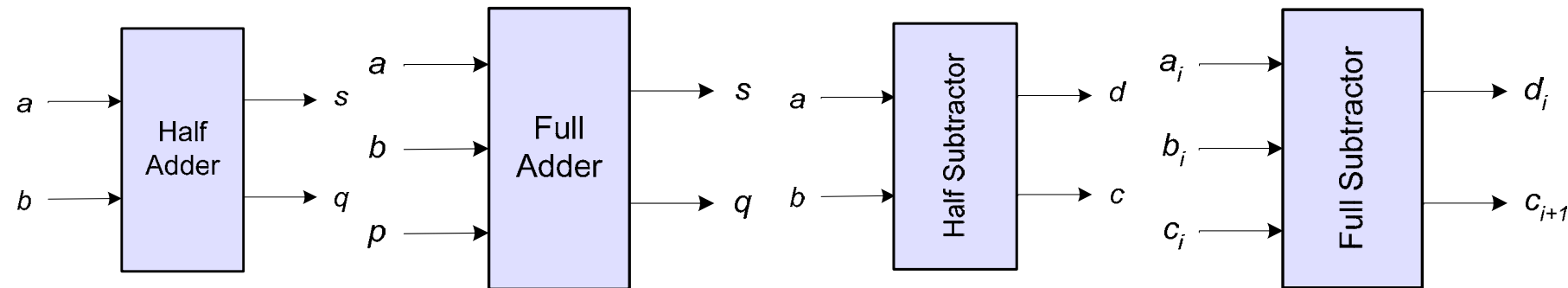
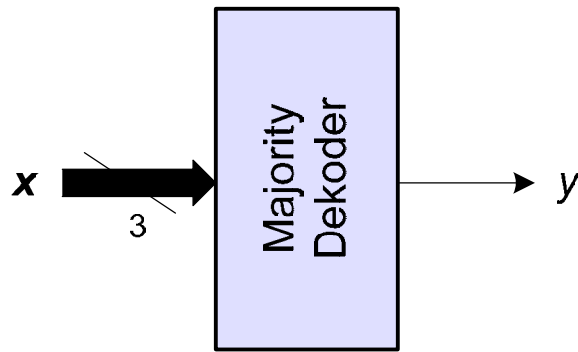
# Majoritní dekodér

- Majorita
  - Nabývá hodnoty 1, když většina vstupních proměnných je rovna 1
  - Majorita ze 3 – tj. 2 nebo 3 vstupní proměnné mají hodnotu 1




Majorita ze 3

D	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1


$$y = \sum m(3, 5, 6, 7) = \overline{x_2} x_1 x_0 + x_2 \overline{x_1} x_0 + x_2 x_1 \overline{x_0} + x_2 x_1 x_0$$

# Majoritní dekodér

 

Majorita ze 3

D	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

 


$$y = x_1 x_0 + x_2 x_1 + x_2 x_0$$

# Majoritní dekodér

Realizace


$$y = x_1 x_0 + x_2 x_1 + x_2 x_0$$

 


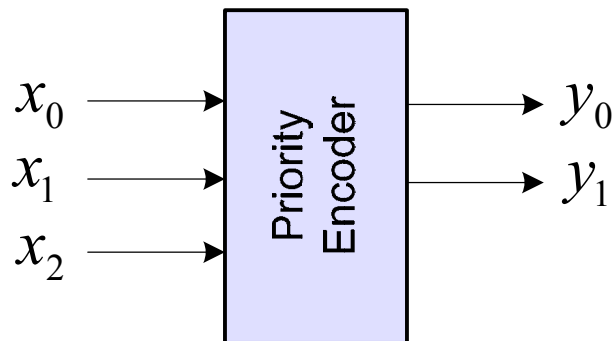
# Prioritní enkodér


- Kóduje stav  $n$  vstupů do určeného kódu (např. binárního) na výstupu
- **Libovolný** počet vstupů  $x_i$  prioritního enkodéru může **současně** nabývat hodnoty 1. Prioritní enkodér na výstupech  $y_k$  vyše vždy **pouze kód aktivního** vstupu (tj.  $x_i = 1$ ) **s nejvyšší prioritou** (zde nejvyšší prioritu má  $x_0$ )
- **Použití** – **systém přerušení** v počítačích (interrupt system), ...



Prioritní enkodér

$D_i$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_1$	$y_0$	$D_o$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
2	0	1	0	1	0	2
3	0	1	1	0	1	1
4	1	0	0	1	1	3
5	1	0	1	0	1	1
6	1	1	0	1	0	2
7	1	1	1	0	1	1

# Prioritní enkodér

 

Prioritní enkodér


$D_i$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_1$	$y_0$	$D_o$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
2	0	1	0	1	0	2
3	0	1	1	0	1	1
4	1	0	0	1	1	3
5	1	0	1	0	1	1
6	1	1	0	1	0	2
7	1	1	1	0	1	1



$$y_0 = \sum m(1, 3, 4, 5, 7) = \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + \overline{x_2} x_1 \overline{x_0} + \overline{x_2} x_1 x_0 + x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} + x_2 x_1 \overline{x_0}$$


$$y_1 = \sum m(2, 4, 6) = \overline{x_2} x_1 \overline{x_0} + \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 + x_2 \overline{x_1} \overline{x_0}$$

# Prioritní enkodér

 


Prioritní enkodér

$D_i$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_1$	$y_0$	$D_o$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
2	0	1	0	1	0	2
3	0	1	1	0	1	1
4	1	0	0	1	1	3
5	1	0	1	0	1	1
6	1	1	0	1	0	2
7	1	1	1	0	1	1

 


$$y_0 = x_0 + x_2 \bar{x}_1$$

 

$$y_1 = x_2 \bar{x}_0 + x_1 \bar{x}_0$$


# Prioritní enkodér

Realizace

 


$$y_0 = x_0 + x_2 \overline{x_1}$$
$$y_1 = x_2 \overline{x_0} + x_1 \overline{x_0}$$

 A blue arrow points from the equations to the logic circuit below.




# Prioritní enkodér

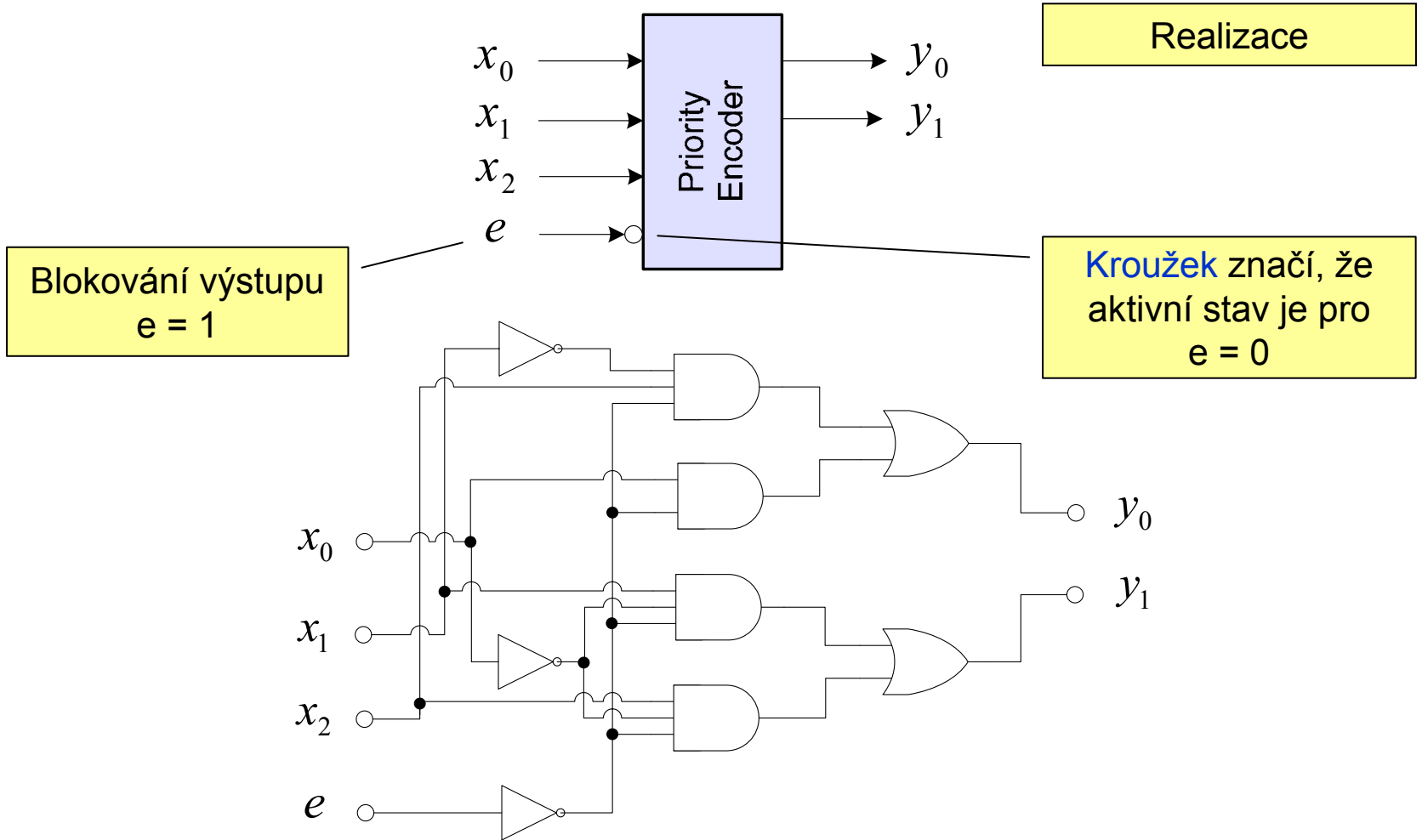
 
# Dekodér/Demultiplexer


- Dekóduje **kód na vstupu** (např. binární) na kód **1 z n** na výstupu
- Typicky je výstupní kód **aktivní v 0**
- **Použití – dekodér adresových bloků** v počítači, ...



Dekodér/Demultiplexer

$D_i$	$x_1$	$x_0$	$Y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
2	1	0	0	1	0	0
3	1	1	1	0	0	0

# Dekodér/Demultiplexer

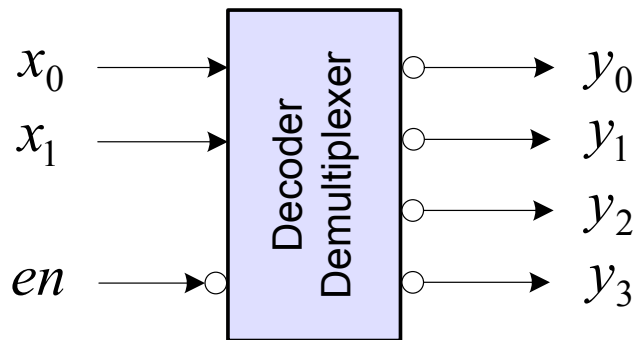

Dekodér/Demultiplexer

$D_i$	$x_1$	$x_0$	$Y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
2	1	0	0	1	0	0
3	1	1	1	0	0	0


$$\overline{y_0} = \overline{\overline{x_1} x_0}$$

$$\overline{y_1} = \overline{x_1 x_0}$$

$$\overline{y_2} = \overline{x_1 x_0}$$

$$\overline{y_3} = \overline{x_1 x_0}$$

# Dekodér/Demultiplexer

 


## Realizace

$$\overline{y_0} = \overline{\overline{x_1} x_0}$$

$$\overline{y_1} = \overline{x_1 \overline{x_0}}$$

$$\overline{y_2} = \overline{x_1 x_0}$$


 
$$\overline{y_3} = \overline{\overline{x_1} \overline{x_0}}$$





  
# Multiplexer

- $n$  – vstupový multiplexer je číslicový přepínač  $n$  – vstupů na jeden výstup



Multiplexer 2 na 1

$D_i$	$s$	$x_1$	$x_0$	$y$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

 

# Multiplexer


Realizace

$y$

	$x_1$			
	$x_0$			
	0	1	3	2
$s$	4	5	7	6

1 1 1 1

$$y = \bar{s}x_0 + sx_1$$

 


# Multiplexer

- Multiplexer 4 na 1 ze tří multiplexerů 2 na 1



Multiplexer 4 na 1

$D_i$	$s_1$	$s_0$	$y$
0	0	0	$x_0$
1	0	1	$x_1$
2	1	0	$x_2$
3	1	1	$x_3$

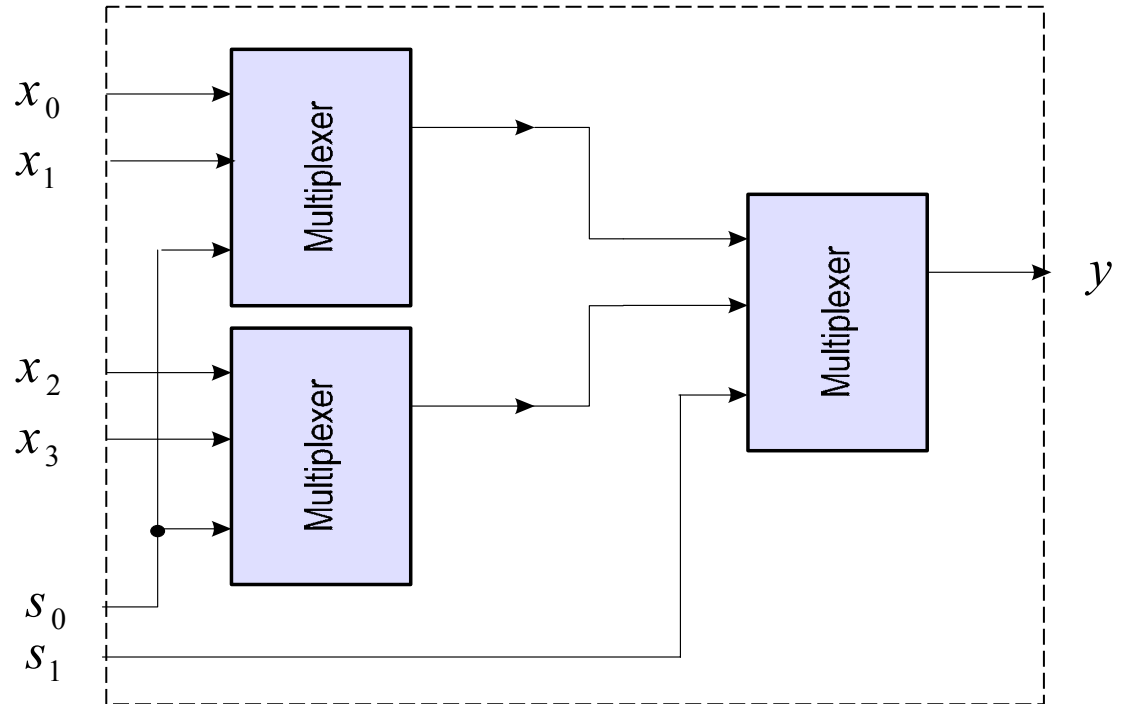

 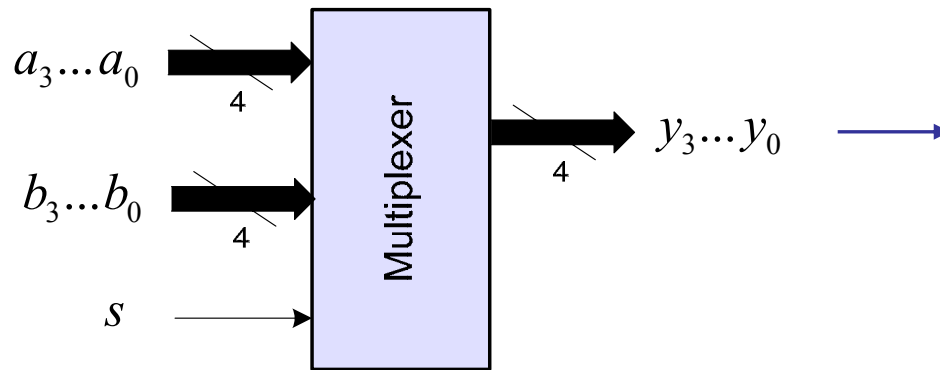
# Multiplexer

- Multiplexer 4 x 2 na 1 z multiplexerů 2 na 1



# Komparátor (1bit Comparator)

 



$$\left\{ \begin{array}{l} gt_{out} = (x > y) \text{ OR } [(x = y) \text{ AND } (gt_{in} = 1)] \\ eq_{out} = (x = y) \text{ AND } (gt_{in} = 0) \text{ AND } (lt_{in} = 0) \\ lt_{out} = (x < y) \text{ OR } [(x = y) \text{ AND } (lt_{in} = 1)] \end{array} \right.$$

Komparátor

D <sub>i</sub>	x	y	gt <sub>in</sub>	lt <sub>in</sub>	gt <sub>out</sub>	eq <sub>out</sub>	lt <sub>out</sub>
0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	1	0	0
3	0	0	1	1			
4	0	1	0	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	0	1
6	0	1	1	0	0	0	1
7	0	1	1	1			
8	1	0	0	0	1	0	0
9	1	0	0	1	1	0	0
10	1	0	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1			
12	1	1	0	0	0	1	0
13	1	1	0	1	0	0	1
14	1	1	1	0	1	0	0
15	1	1	1	1			

Nemůže nastat, doplníme pro co nejlepší minimalizaci

# Komparátor (1bit Comparator)

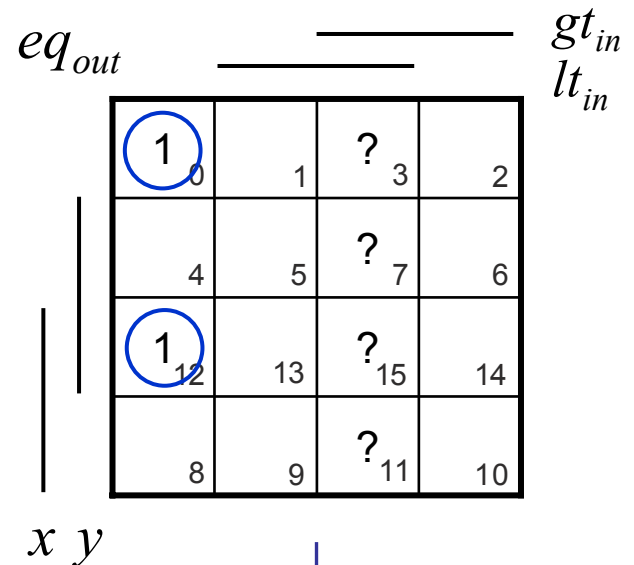 


$$gt_{out} = \overline{x \cdot y} + \overline{x \cdot gt_{in}} + \overline{y \cdot gt_{in}}$$

Greater Than

$$eq_{out} = \overline{x \cdot y \cdot gt_{in} \cdot lt_{in}} + \overline{x \cdot y \cdot \overline{gt_{in}} \cdot \overline{lt_{in}}}$$

Equal

# Komparátor (1bit Comparator)

 


$$lt_{out} = \overline{x} \cdot y + \overline{x} \cdot lt_{in} + y \cdot lt_{in}$$

Less Than


# Komparátor (1bit Comparator)

Realizace

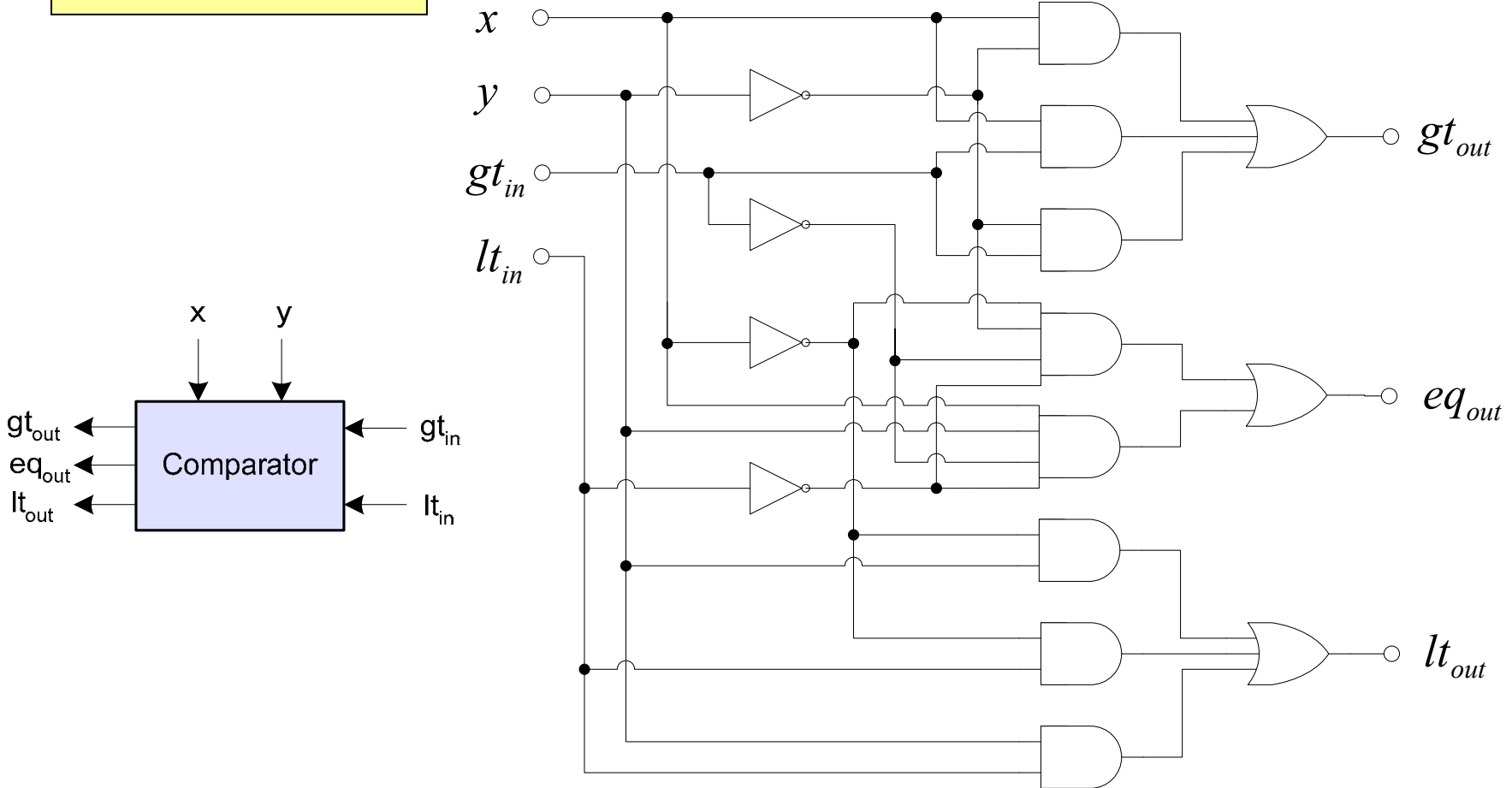




# Komparátor (4bit Comparator)

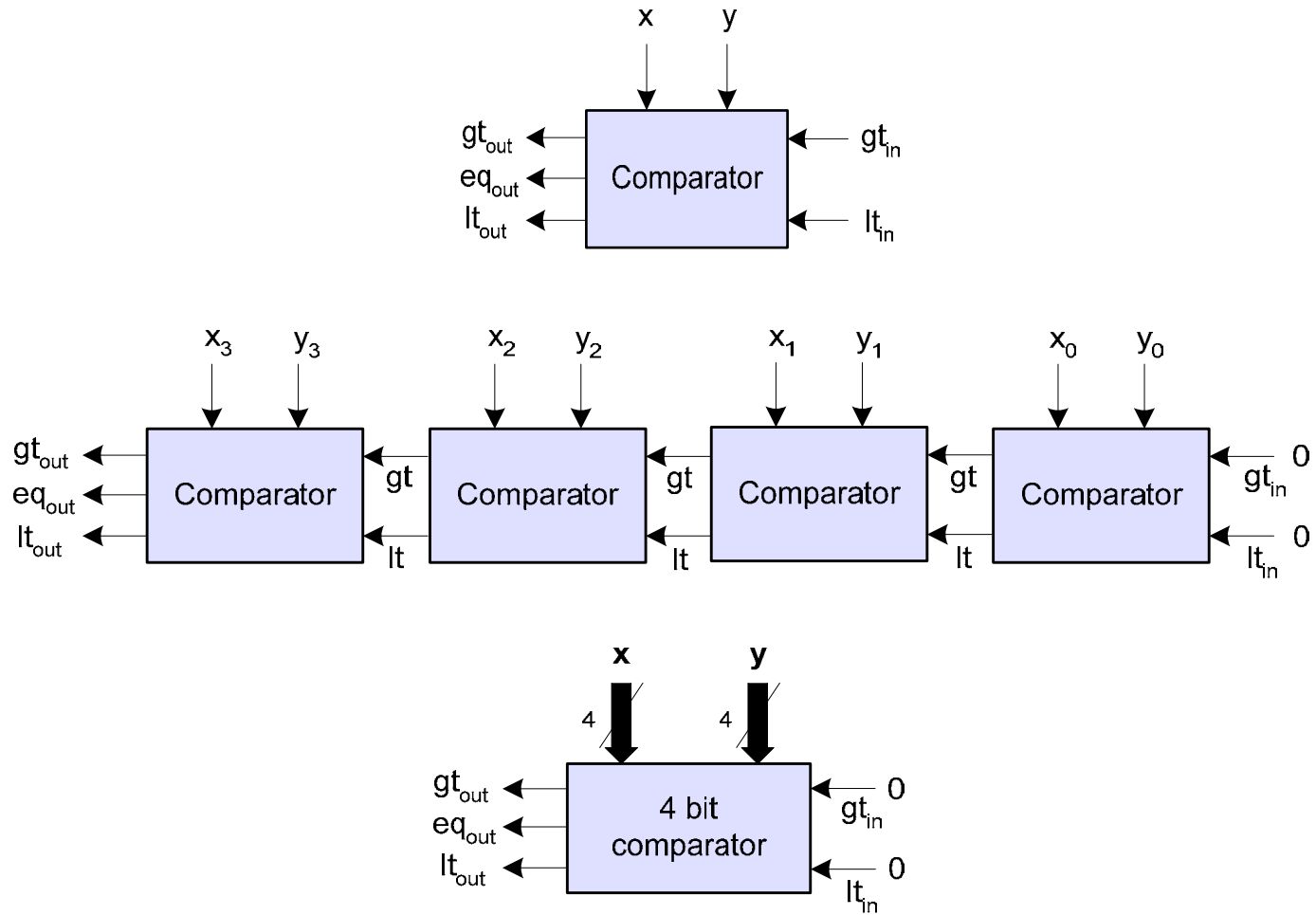
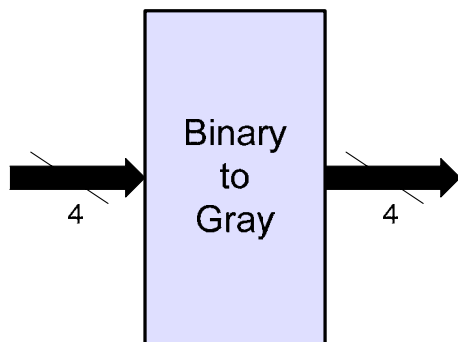
# Převodník kódu (Code Converter) – Binary to Gray



- Binární kód na Grayův kód (sousední kombinace se liší pouze v jednom bitu)




Binární na Grayův kód

$D_i$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

  
# Převodník kódu (Code Converter) – Binary to Gray


 
# Převodník kódu (Code Converter) – Binary to Gray



 
$$y_2 = \overline{x_3}x_2 + x_3\overline{x_2} = x_3 \oplus x_2$$



$$y_3 = x_3$$


# Převodník kódu (Code Converter) – Binary to Gray

Realizace

 
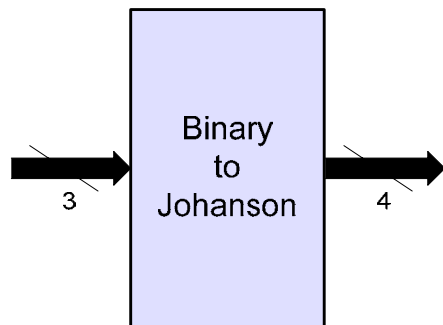
# Převodník kódu (Code Converter) – Binary to Johanson


- **Binární kód na Johansonův kód** (sousední kombinace se liší pouze v jednom bitu)




Binární na Johansonův kód

$D_i$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1
2	0	1	0	0	0	1	1
3	0	1	1	0	1	1	1
4	1	0	0	1	1	1	1
5	1	0	1	1	1	1	0
6	1	1	0	1	1	0	0
7	1	1	1	1	0	0	0

 
# Převodník kódu (Code Converter) – Binary to Johanson



 
$$S_0 = \overline{x_2} x_1 + \overline{x_2} x_0 + x_2 \overline{x_1} x_0$$


 
$$S_1 = \overline{x_2} x_1 + x_2 \overline{x_1} = x_2 \oplus x_1$$



 
$$S_2 = \overline{x_2} x_0 + \overline{x_2} x_1 x_0 + x_2 \overline{x_1}$$



$$S_3 = x_2$$

# Převodník kódu (Code Converter) – Binary to Johanson

Realizace

 



# Půlsčítačka (Half Adder)


$$s = a + b$$

D	a	b	q	s
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
2	1	0	0	1
3	1	1	1	0




$$s = \sum m(1, 2) = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$$

$$q = \sum m(3) = ab$$

 


Realizace

 

# Sčítačka (Full Adder)

$$s = a + b + p$$

D	a	b	p	q	s
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	1	0
7	1	1	1	1	1

 

$$s = \sum m(1, 2, 4, 7) = \bar{a}\bar{b}p + \bar{a}b\bar{p} + a\bar{b}\bar{p} + a.b.p$$

$$q = \sum m(3, 5, 6, 7) = \bar{a}b.p + a\bar{b}.p + a.b.\bar{p} + a.b.p$$

# Sčítačka (Full Adder)

Úprava logického výrazu

$$\begin{aligned}
 s &= \overline{a}.\overline{b}.p + \overline{a}.b.\overline{p} + a.\overline{b}.\overline{p} + a.b.p = \overline{p}(\overline{a}b + a\overline{b}) + p(\overline{a}\overline{b} + ab) = \\
 &= \overline{p}(\overline{a}b + a\overline{b}) + p(\overline{a}\overline{b} + ab) = \underbrace{p \oplus (a \oplus b)}_{\substack{XNOR = XOR}}
 \end{aligned}$$

Half Adder s

Vhodná minimalizace z K-mapy

$$q = \overline{a}.b.p + a.\overline{b}.p + a.b.\overline{p} + a.b.p \quad \rightarrow$$


			$b$	
			$\overline{b}$	$b$
$q$	0	1	3	2
			1	
$a$	4	5	7	6
		1	1	1

$$\begin{aligned}
 q &= ab + p\overline{a}b + p a\overline{b} = ab + p(\overline{a}b + a\overline{b}) = \\
 &= \underbrace{ab + p(a \oplus b)}_{\substack{XNOR = XOR}}
 \end{aligned}$$

Half Adder q


# Sčítačka (Full Adder)

Realizace

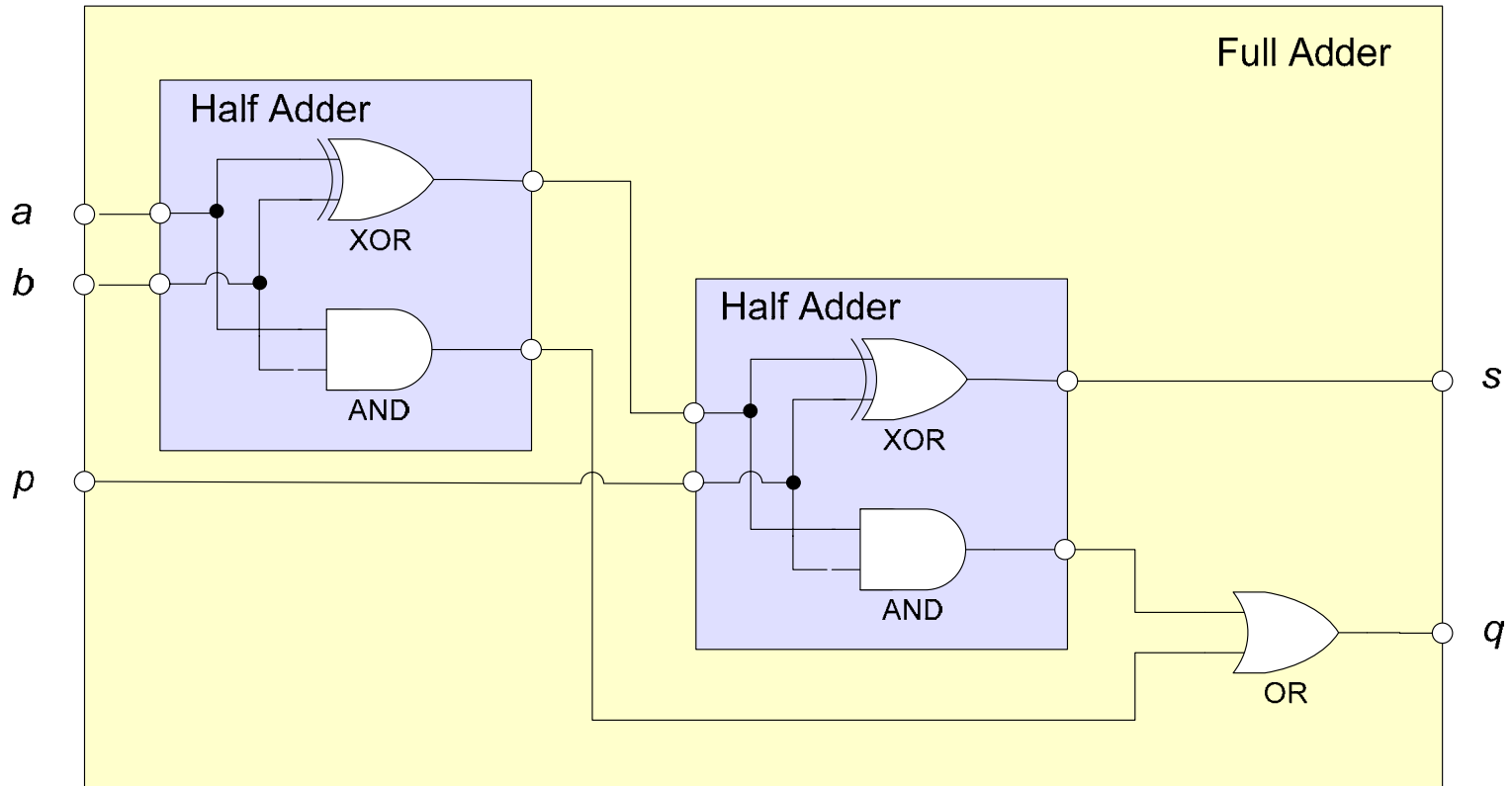


# Sčítačka (Full Adder)

Realizace

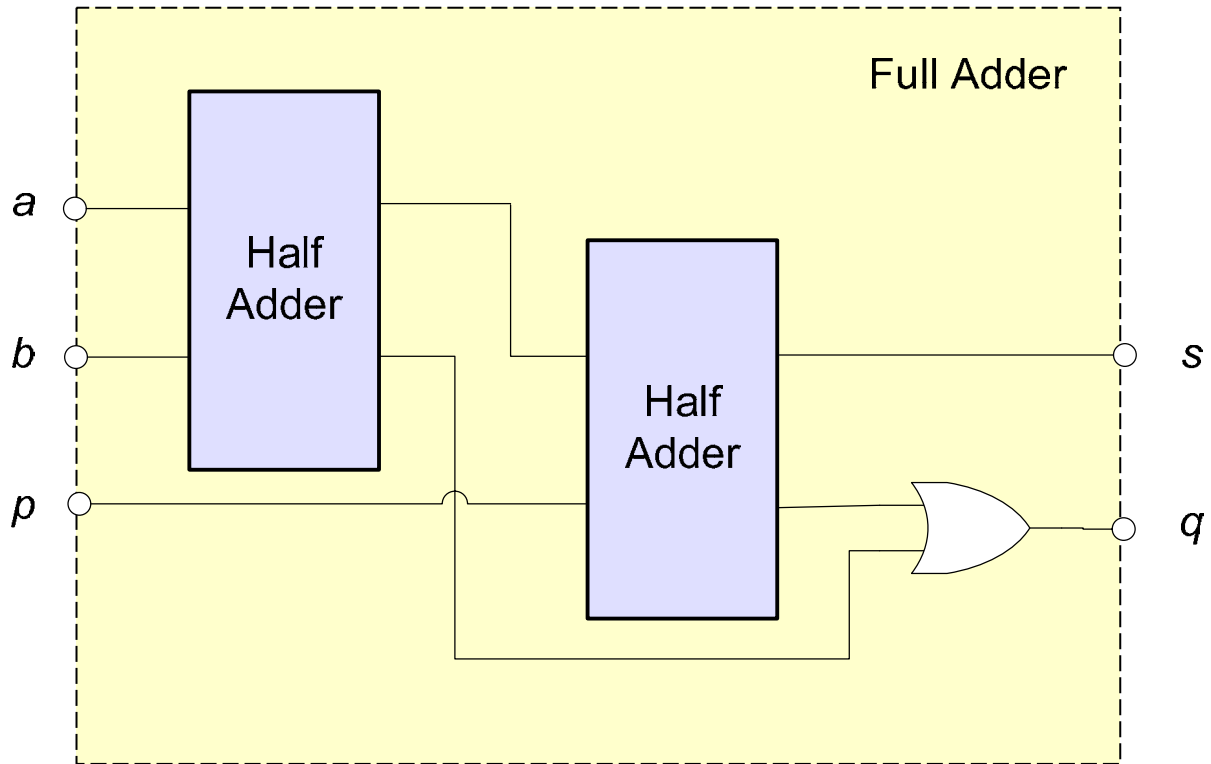

# Sčítačka (4bit Adder)

 

# Půlodčítačka (Half Subtractor)


$$d = a - b$$

D	a	b	c	d
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1
2	1	0	0	1
3	1	1	0	0




$$d = \sum m(1, 2) = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$$

$$c = \sum m(1) = \bar{a}b$$

 


Realizace

 

# Odčítačka (Full Subtractor)

$$d_i = a_i - b_i - c_i$$

D	$a_i$	$b_i$	$c_i$	$c_{i+1}$	$d_i$
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
2	0	1	0	1	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0
7	1	1	1	1	1

 

$$d_i = \sum m(1, 2, 4, 7) = \overline{a_i} \cdot \overline{b_i} \cdot c_i + \overline{a_i} \cdot b_i \cdot \overline{c_i} + a_i \cdot \overline{b_i} \cdot \overline{c_i} + a_i \cdot b_i \cdot c_i$$

$$c_{i+1} = \sum m(1, 2, 3, 7) = \overline{a_i} \cdot \overline{b_i} \cdot c_i + \overline{a_i} \cdot b_i \cdot \overline{c_i} + a_i \cdot \overline{b_i} \cdot c_i + a_i \cdot b_i \cdot \overline{c_i}$$



# Odčítačka (Full Subtractor)

Úprava logického výrazu


$$\begin{aligned}
 d_i &= \overline{a_i} \cdot \overline{b_i} \cdot c_i + \overline{a_i} \cdot b_i \cdot \overline{c_i} + a_i \cdot \overline{b_i} \cdot \overline{c_i} + a_i \cdot b_i \cdot c_i = \overline{c_i} (\overline{a_i} b_i + a_i \overline{b_i}) + c_i (\overline{a_i} \overline{b_i} + a_i b_i) = \\
 &= \overline{c_i} (\overline{a_i} b_i + a_i \overline{b_i}) + c_i (\overline{a_i} \overline{b_i} + a_i b_i) = \overline{c_i} \oplus (a_i \oplus b_i)
 \end{aligned}$$

$XNOR = XOR$

Half Subtractor d

Vhodná minimalizace z K-mapy
 
$$c_{i+1} = \overline{a_i} \cdot \overline{b_i} \cdot c_i + \overline{a_i} \cdot b_i \cdot \overline{c_i} + a_i \cdot \overline{b_i} \cdot \overline{c_i} + a_i \cdot b_i \cdot c_i$$




$$\begin{aligned}
 c_{i+1} &= \overline{a_i} b_i + c_i \overline{a_i} \overline{b_i} + c_i a_i \overline{b_i} = \overline{a_i} b_i + c_i (\overline{a_i} \overline{b_i} + a_i \overline{b_i}) = \\
 &= \overline{a_i} b_i + c_i (a_i \oplus b_i)
 \end{aligned}$$

$XNOR$

Half Subtractor c


# Odčítačka (Full Subtractor)

Realizace

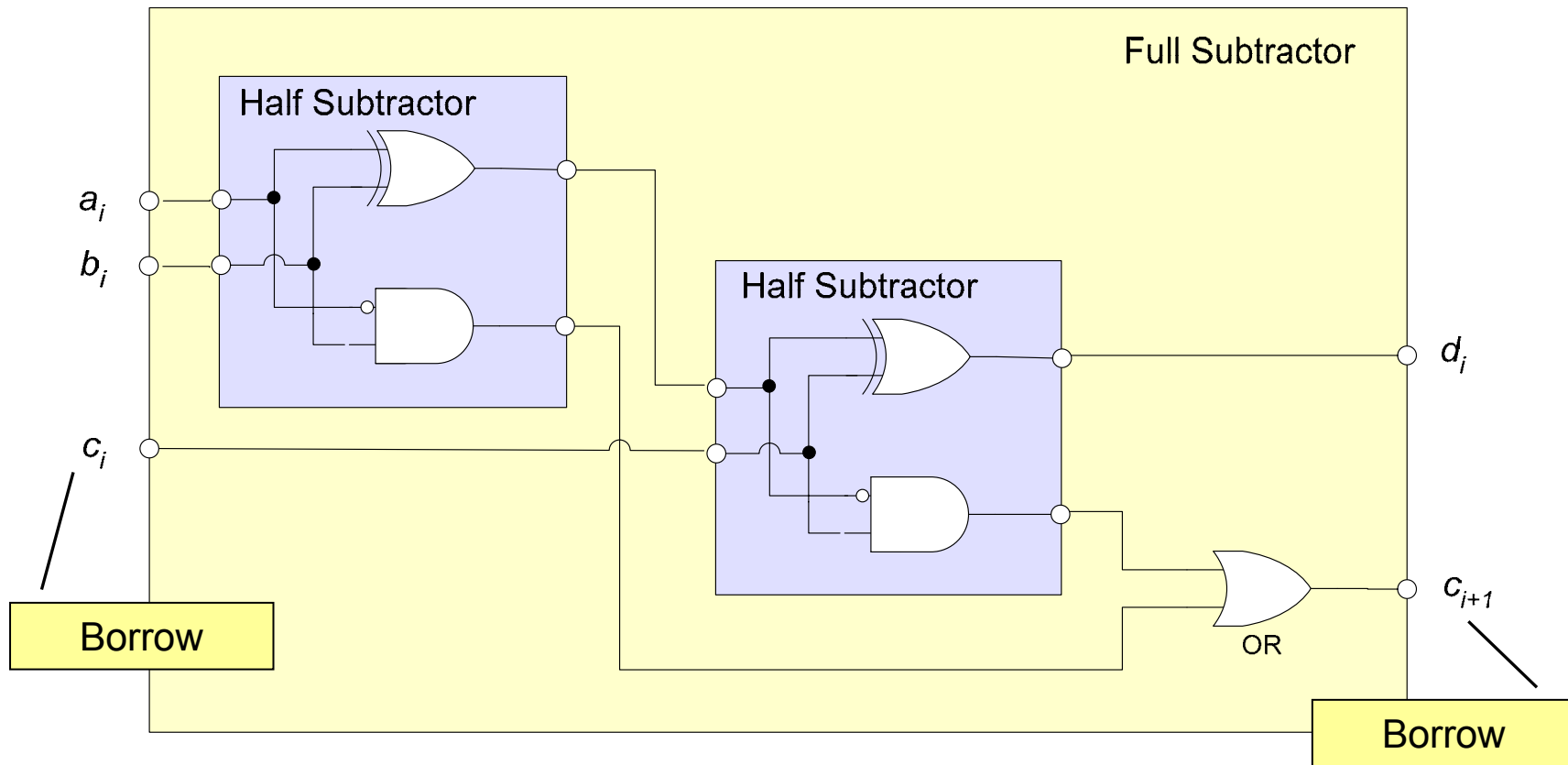

# Odčítačka (Full Subtractor)


Realizace

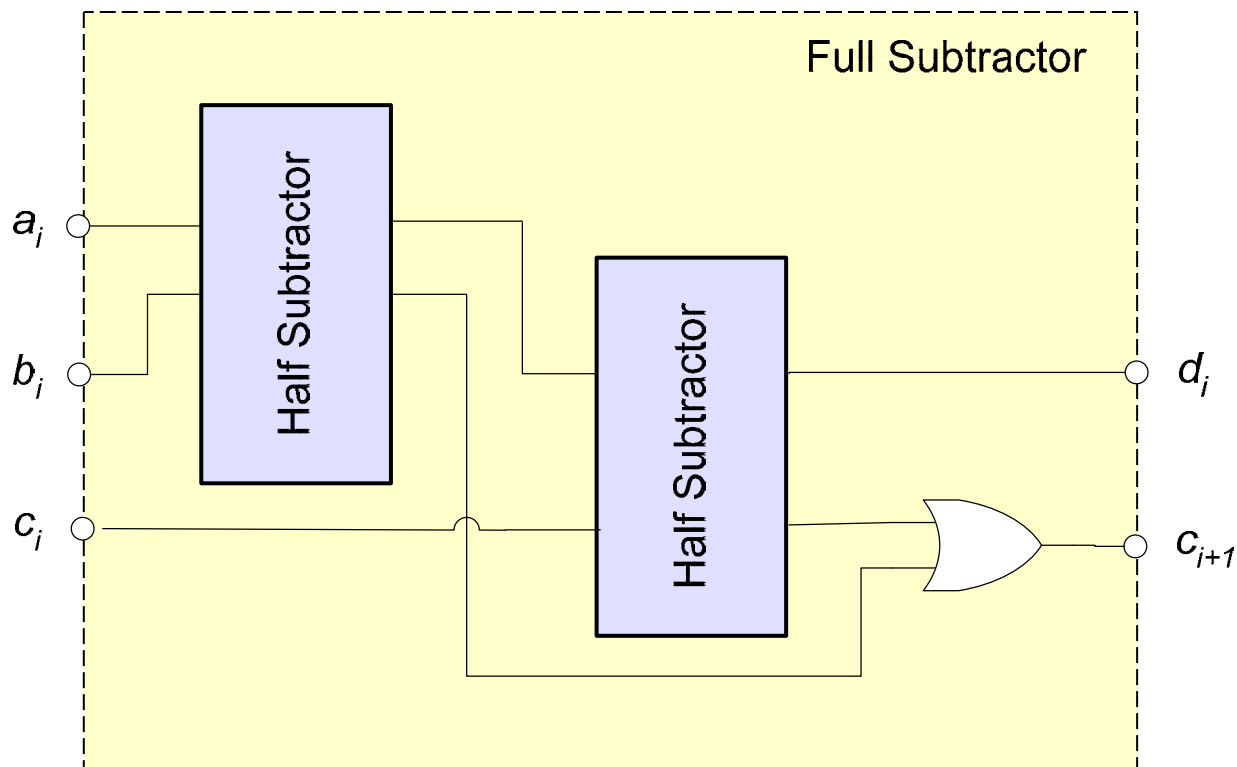


# Sčítačka/odčítačka (4bit Adder/Subtractor)

- Pro čísla kódovaná v **dvojkovém doplňku (Two's Complement)** platí:


$$d_{TC} = a - b = a + \bar{b} + 1$$

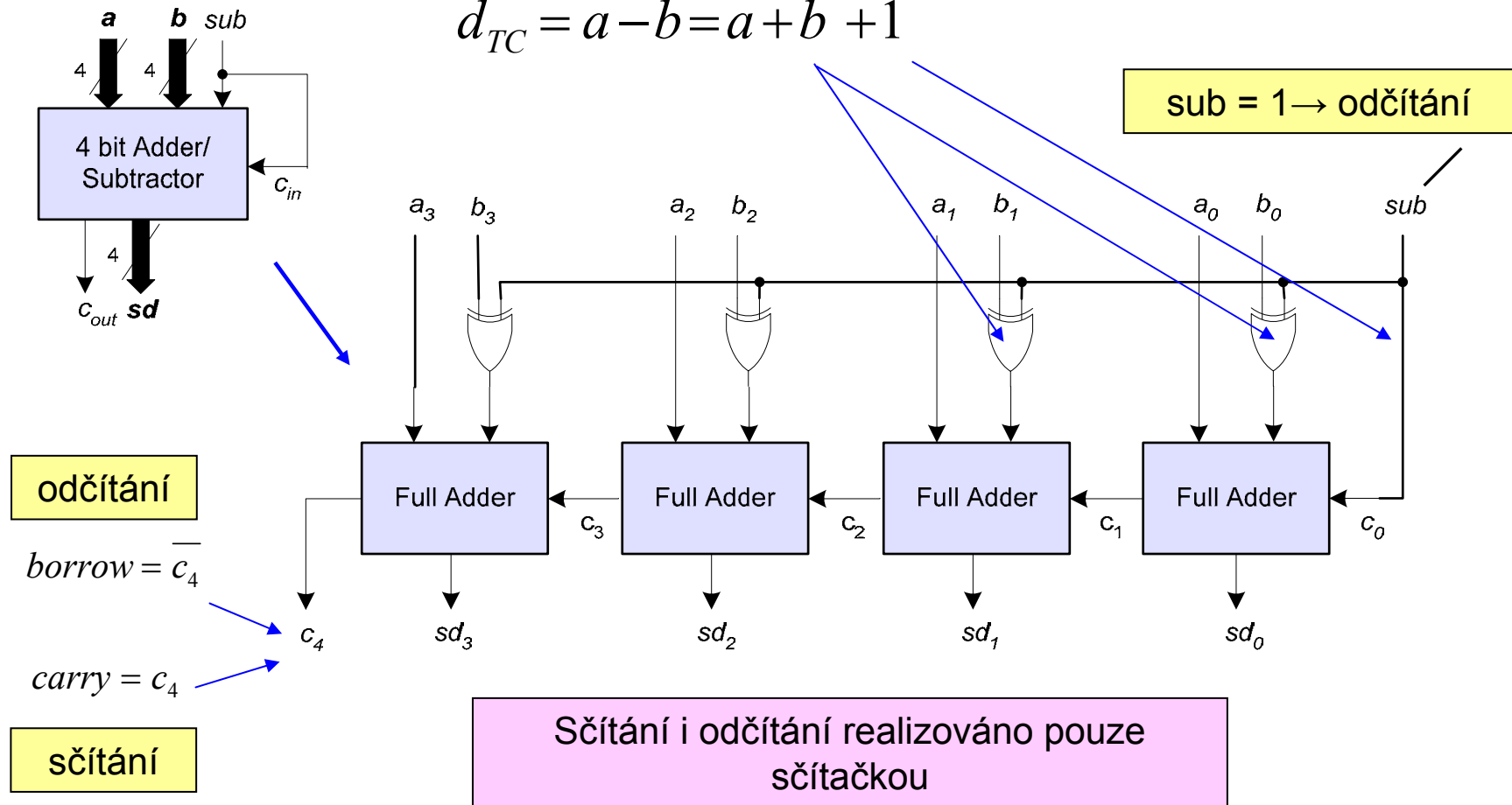


# Shifter (1bit Left/Right)

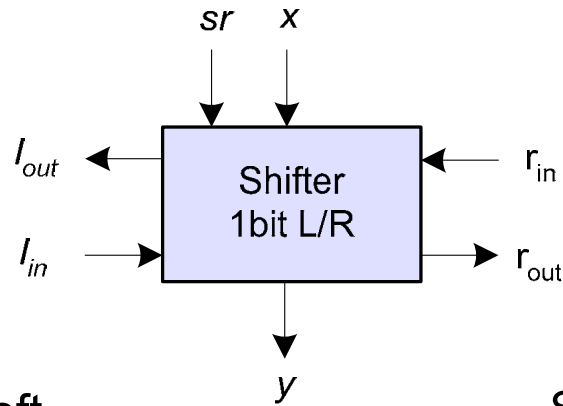


Shift Logical Left

 


Shift Logical Right

 


Shift Arithmetic Left

 

Shift Arithmetic Right

 


# Shifter (1bit Left/Right)

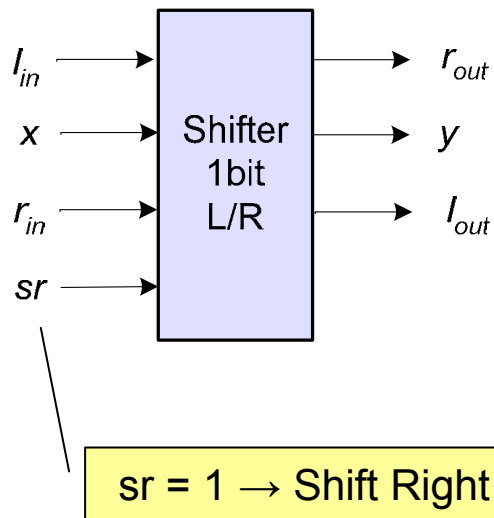


Posun binárního řádu (o 1 bit)

$D_i$	$sr$	$l_{in}$	$x$	$r_{in}$	$l_{out}$	$y$	$r_{out}$
0	0	0	0	0	0	0	-
1	0	0	0	1	0	1	-
2	0	0	1	0	1	0	-
3	0	0	1	1	1	1	-
4	0	1	0	0	0	0	-
5	0	1	0	1	0	1	-
6	0	1	1	0	1	0	-
7	0	1	1	1	1	1	-
8	1	0	0	0	-	0	0
9	1	0	0	1	-	0	0
10	1	0	1	0	-	0	1
11	1	0	1	1	-	0	1
12	1	1	0	0	-	1	0
13	1	1	0	1	-	1	0
14	1	1	1	0	-	1	1
15	1	1	1	1	-	1	1

# Shifter (1bit Left/Right)

 


$$l_{out} = sr + \overline{sr} \cdot x$$

 

$$y = sr \cdot l_{in} + \overline{sr} \cdot r_{in}$$

# Shifter (1bit Left/Right)

 


$$r_{out} = sr + sr \cdot x$$




# Shifter (1bit Left/Right)

Realizace


 

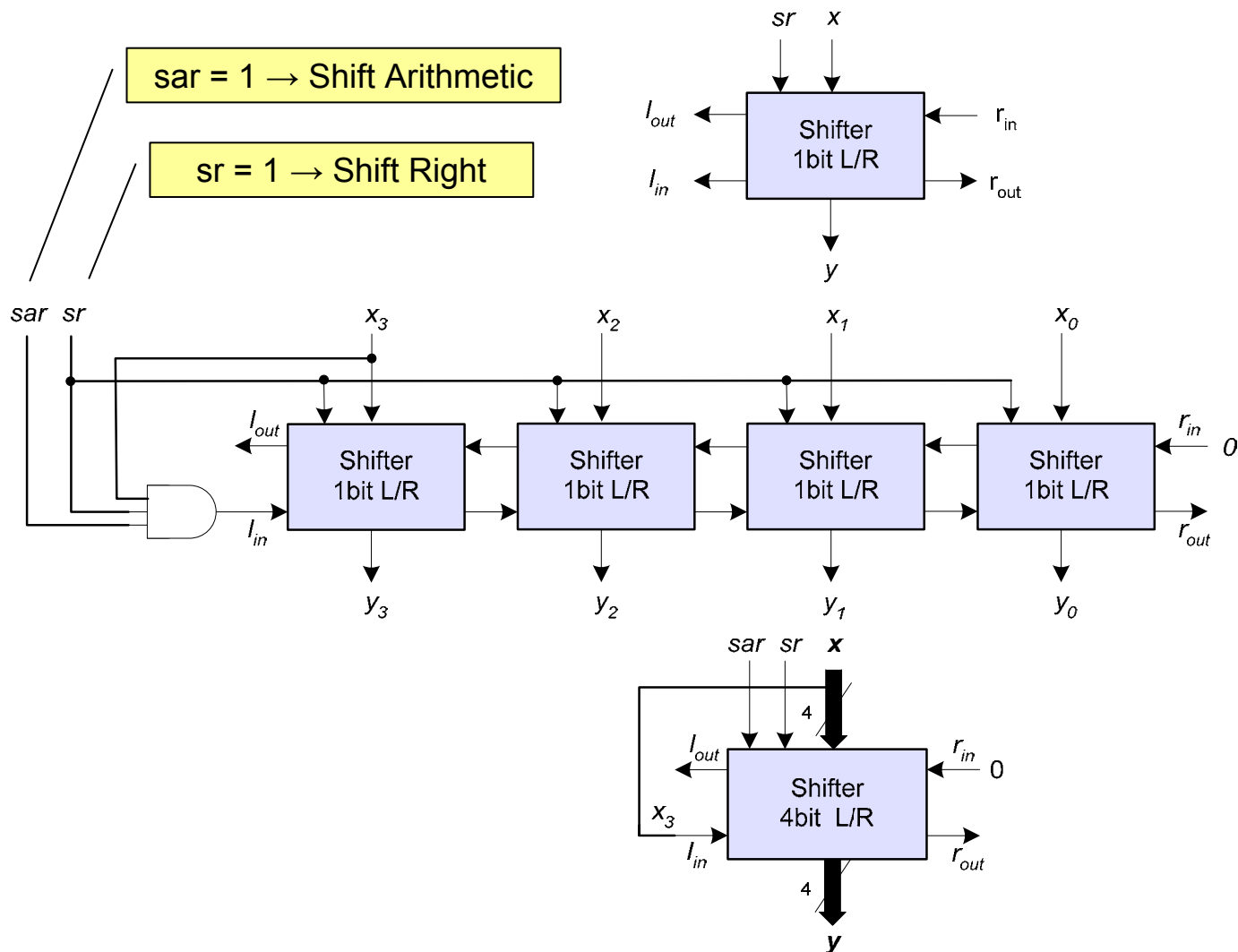
# 4bit Shifter (1bit Left/Right, Logical/Arithmetic)



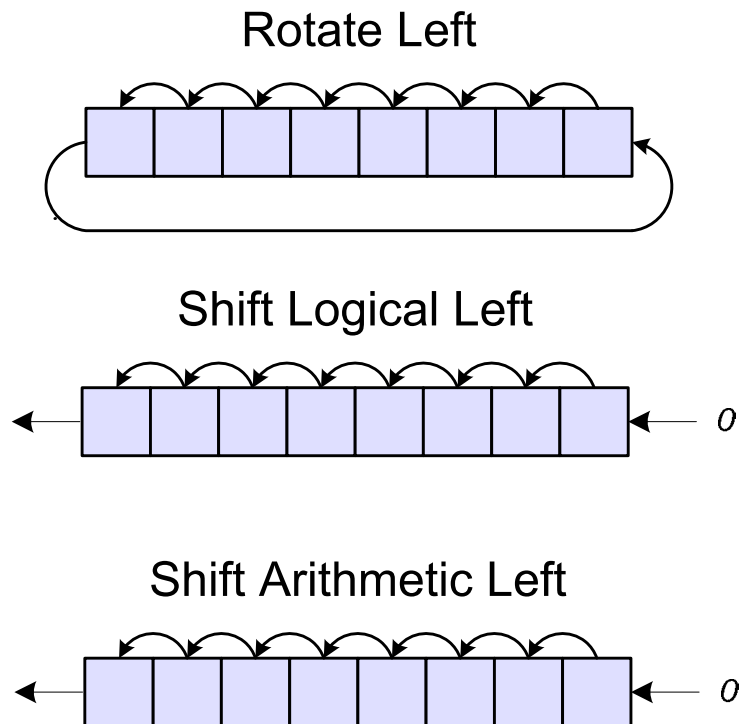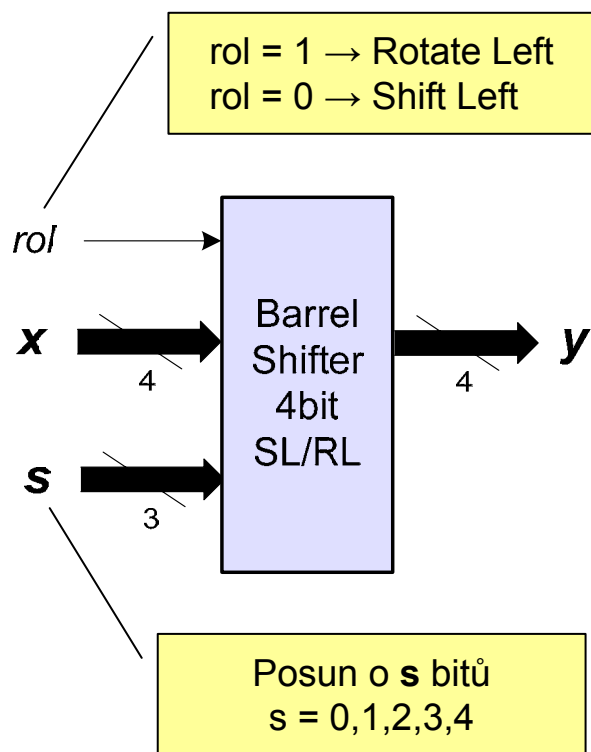
# Barrel Shifter (4bit, Shift Left/Rotate Left)

- Posun vlevo nebo rotace vlevo o  $s$  bitů (kombinační obvod)
- Zde ukázka posunu vlevo, podobně vpravo (pozor vpravo se liší logický a aritmetický posun)



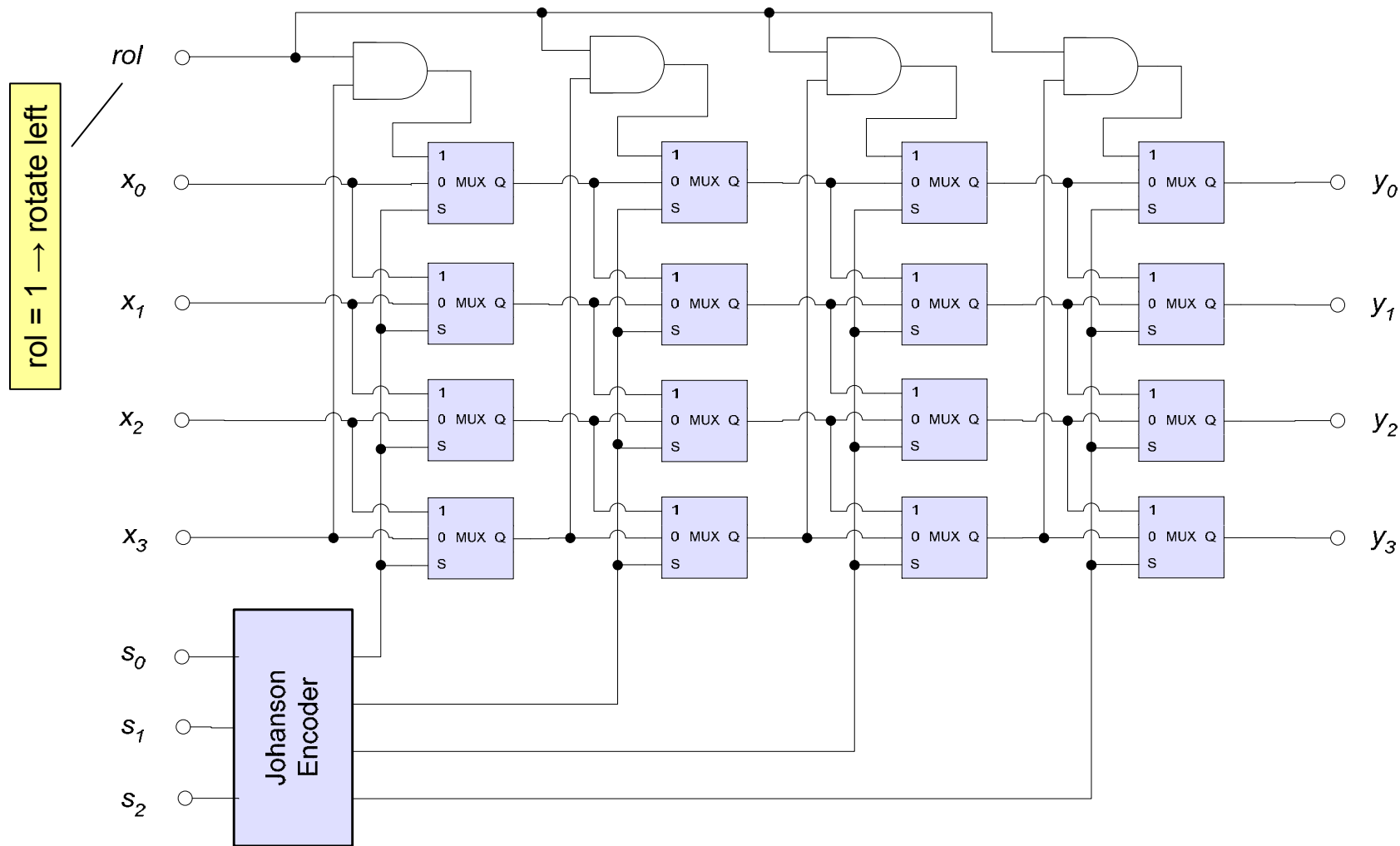
# Barrel Shifter (4bit, Shift Left/Rotate Left)




# Typy výstupů logických členů

- **Standardní výstup – Totem-pole output (Push-Pull)**
  - Dvoustavový výstup
  - Na výstupu vždy hodnota 0 nebo 1
  - **Výstupy nelze navzájem spojovat**
- **Otevřený kolektor – Open-collector output (OC)**
  - Na výstupu pouze spodní spínač
  - Výstupy lze spojit, nutný upínací odpor na  $V_{CC}$
  - Montážní součin – Wired-AND
- **Třístavový výstup – Tri-state output (TS)**
  - Na výstupu hodnoty 0, 1, Z (Z = vysoká impedance-odpojeno)
  - Výstupy lze spojovat
  - Řízení výstupních členů **musí zajistit**, že pouze **jeden vysílač není v Z**


# Dvoustavový výstup (Totem-pole output)

 
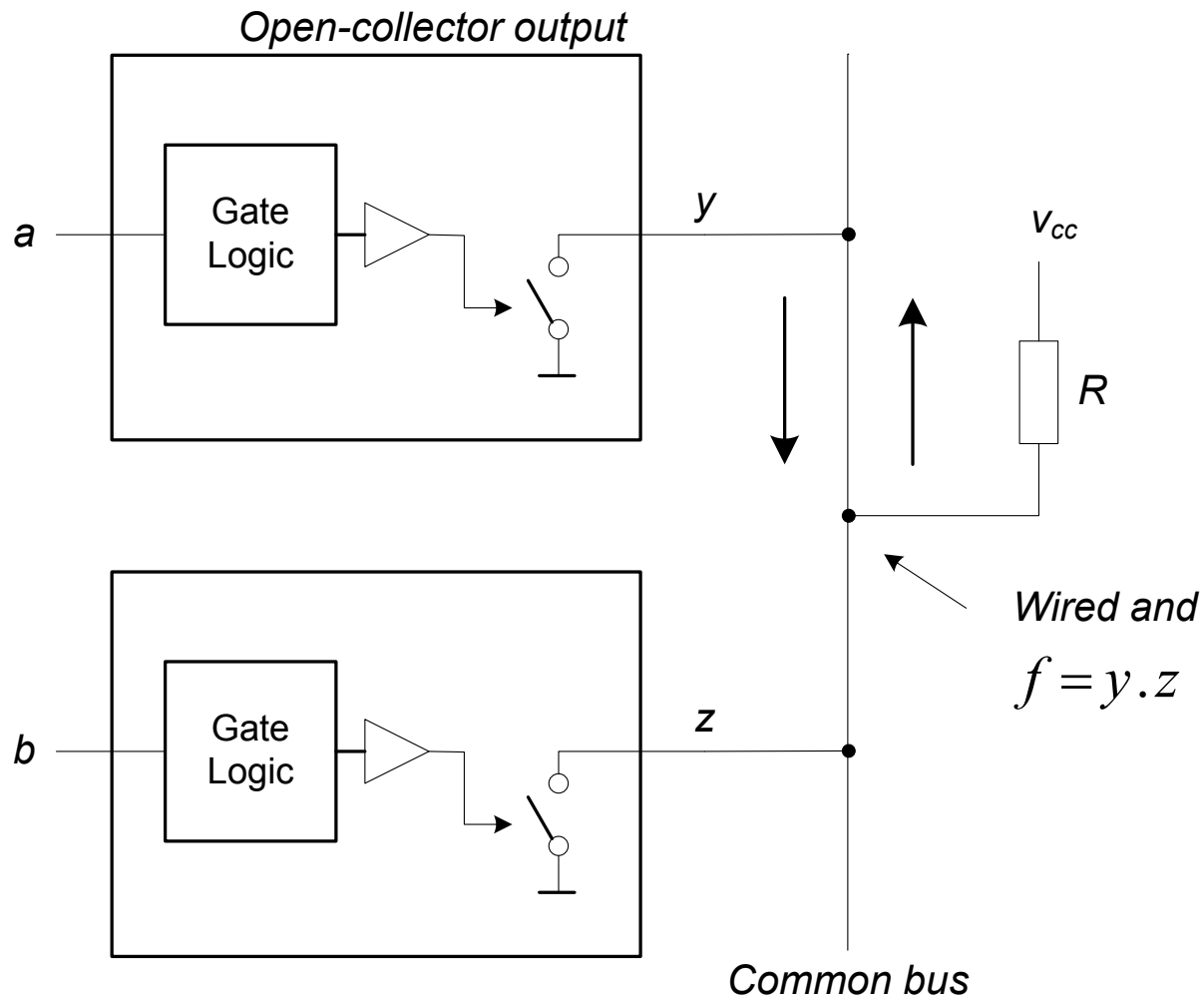
# Otevřený kolektor (Open-collector output, OC)



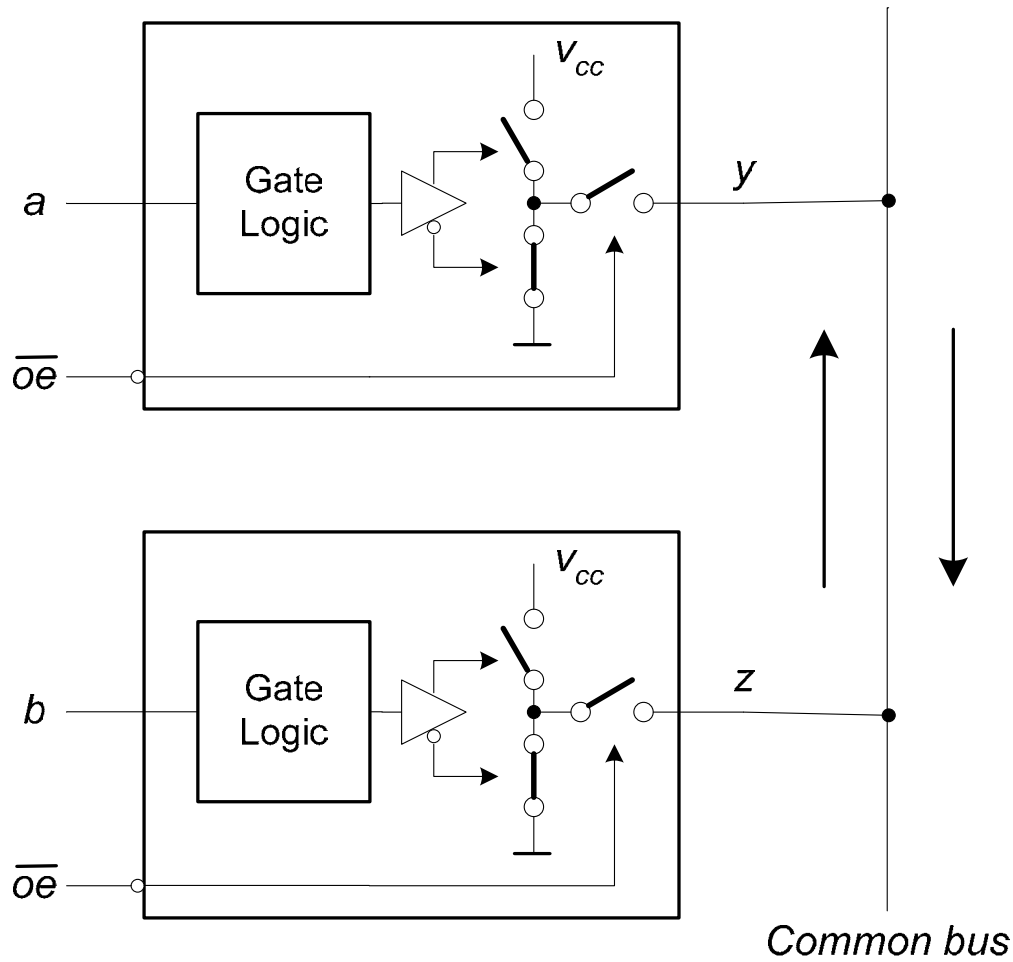
# Třístavový výstup (Tri-state output, TS)




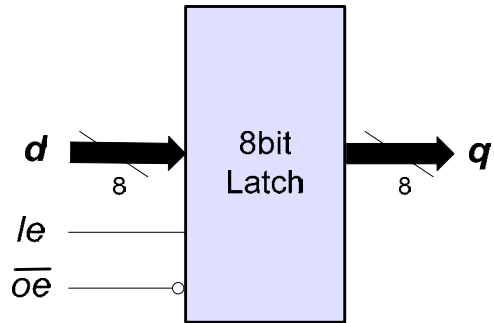
# 8bitový záchytný registr s třístavovým výstupem (Latch, TS)

- 8-bit **D–type latch** with tri-state outputs (TS – output)




D Latch with TS output

$\overline{OE}$	LE	$D^i$	$Q^{i+1}$
0	1	0	0
0	1	1	1
0	1	X	$Q^i$
1	X	X	Z



X – nezáleží

Z – odpojeno

 
 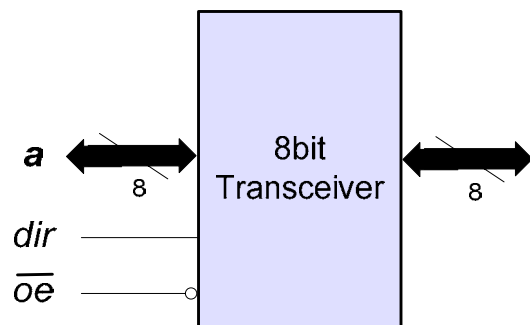
# 8bitový obousměrný budič sběrnice (Transceiver)

- 8-bit **bus transceiver** with tri-state outputs




Bus Transceiver

$\overline{OE}$	DIR	A port	B port
0	0	A → B	Z
0	1	Z	B → A
1	X	Z	Z

Z – odpojeno
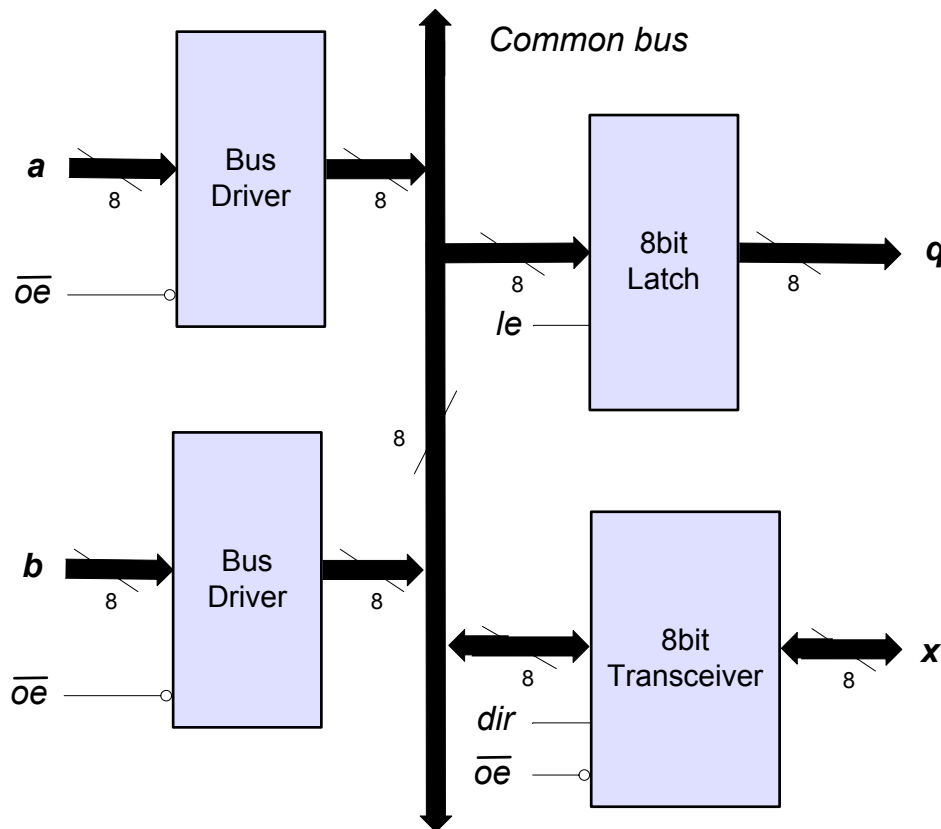
# Společná sběrnice (Bus, Common Bus)

- Použití: **propojení komunikujících bloků počítače**
- Sběrnice **jednosměrná** nebo **obousměrná**
- Sběrnice s **třístavovými** budiči nebo s budiči s **otevřeným kolektorem**



# Přehled sekvenčních bloků a budičů dle kategorie

2-bit Counter - Moore

8-bit Shift Reg. P-S

4-bit Register, Clock

2-bit Counter - Mealy

Time Delay

Register, Parallel Load

8-bit Counter

Clock Impuls

Tri-state Latch

16-bit Counter

Debounce Circuit

8-bit Transceiver

4-bit Shift Reg. S-P

4-bit Shift Reg., Enable

Common Bus

4-bit Shift Reg. P-S

Ring Counter

Bus Drivers



# Čítače (Counter)

- Speciální typ registru – zahrnuje funkce přičítání nebo odčítání
- Čítače čítají (odčítají) modulo  $M$ 
  - Úplné čítače čítají modulo  $2^n$  (tj. čítají do 4, 8, 16,.....)
  - Neúplné čítače čítají např. do 5, 10, 13, 55, 80, ....
- Čítače čítají:
  - v binární kódu
  - v Grayově kódu (mění se vždy jen jedna stavová proměnná)
  - v Johansonově kódu (mění se vždy jen jedna stavová proměnná)
  - v dalších kódech
- Čítače jsou:
  - Synchronní – stavové klopné obvody mají společné hodiny
  - Asynchronní – výstup jednoho klopného obvodu tvoří hodiny následujícího klopného obvodu
 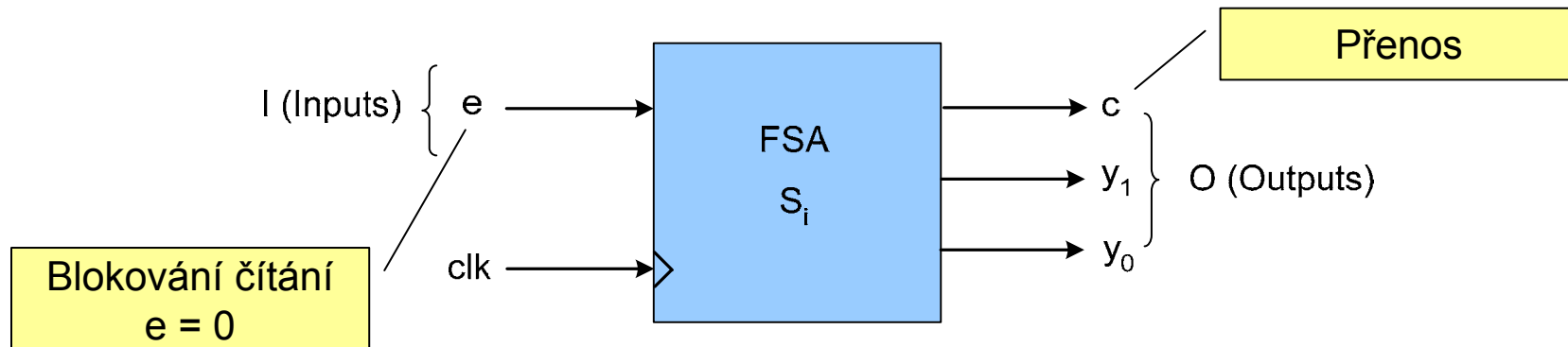
# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním

Moore

Navrhněte synchronní konečný automat (FSA – Finite State Automaton, **Moore**) typu čítač. Čítač čítá v binárním kódu, je 2bitový a má blokování čítání. V zapojení použijte půlsčítačku (Half Adder). Automat navrhněte s asynchronním nulováním.



# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním


Moore

## Stavový diagram

I – Vstupy (Inputs)

O – Výstupy (Outputs)

$S_i$  – i-tý stav

 

Tabulka přechodů

$S_i$	$I_0$	$I_1$
$S_0$	$S_0$	$S_1$
$S_1$	$S_1$	$S_2$
$S_2$	$S_2$	$S_3$
$S_3$	$S_3$	$S_0$

Tabulka výstupů

$S_i$	$O_i$
$S_0$	$O_0$
$S_1$	$O_1$
$S_2$	$O_2$
$S_3$	$O_3$

# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním

Moore


Tabulka přechodů

$S_i$	$I_0$	$I_1$
$S_0$	$S_0$	$S_1$
$S_1$	$S_1$	$S_2$
$S_2$	$S_2$	$S_3$
$S_3$	$S_3$	$S_0$

$S_i$        $S_{i+1}$

Kódování stavů

$S_i$	e	$q_1$	$q_0$	$d_1$	$d_0$	$S_{i+1}$
$S_0$	0	0	0	0	0	$S_0$
$S_1$	0	0	1	0	1	$S_1$
$S_2$	0	1	0	1	0	$S_2$
$S_3$	0	1	1	1	1	$S_3$
$S_0$	1	0	0	0	1	$S_1$
$S_1$	1	0	1	1	0	$S_2$
$S_2$	1	1	0	1	1	$S_3$
$S_3$	1	1	1	0	0	$S_0$

 



# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním


Moore

Tabulka výstupů

$S_i$	$O_i$
$S_0$	$O_0$
$S_1$	$O_1$
$S_2$	$O_2$
$S_3$	$O_3$

Kódování výstupů

$S_i$	$q_1$	$q_0$	$y_1$	$y_0$	$c$	$O_i$
$S_0$	0	0	0	0	0	$O_0$
$S_1$	0	1	0	1	0	$O_1$
$S_2$	1	0	1	0	0	$O_2$
$S_3$	1	1	1	1	1	$O_3$

 

# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním

Moore

Minimalizace

$d_0$

	$q_1$		
	$q_0$		
	0	1	2
$e$	4	5	6

Truth table for  $d_0$  with minterms circled in blue: (0,1), (0,2), (4,6).

$$d_0 = e\bar{q}_0 + e\bar{q}_0 = e \oplus q_0$$

$d_1$

	$q_1$		
	$q_0$		
	0	1	2
$e$	4	5	6

Truth table for  $d_1$  with minterms circled in blue: (1,3), (1,2), (4,5), (6,7).

$$\begin{aligned} d_1 &= q_1\bar{q}_0 + e\bar{q}_1 + e\bar{q}_1q_0 = \\ &= q_1(\bar{q}_0 + e) + e\bar{q}_1q_0 = \\ &= q_1(eq_0) + \bar{q}_1(eq_0) = \\ &= q_1 \oplus (eq_0) \end{aligned}$$

$$y_0 = q_0$$


$$y_1 = q_1$$

$$c = eq_1q_0$$


# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním

Moore

Realizace

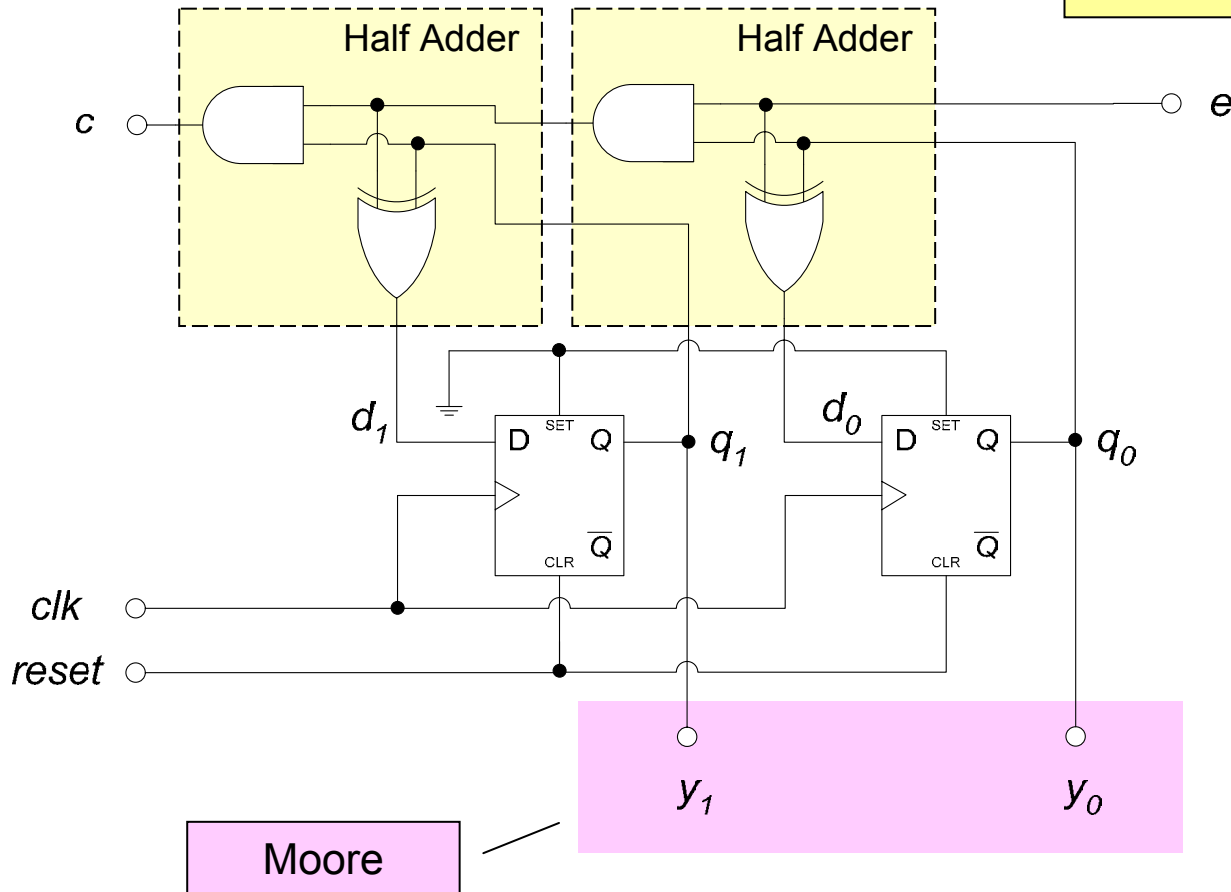


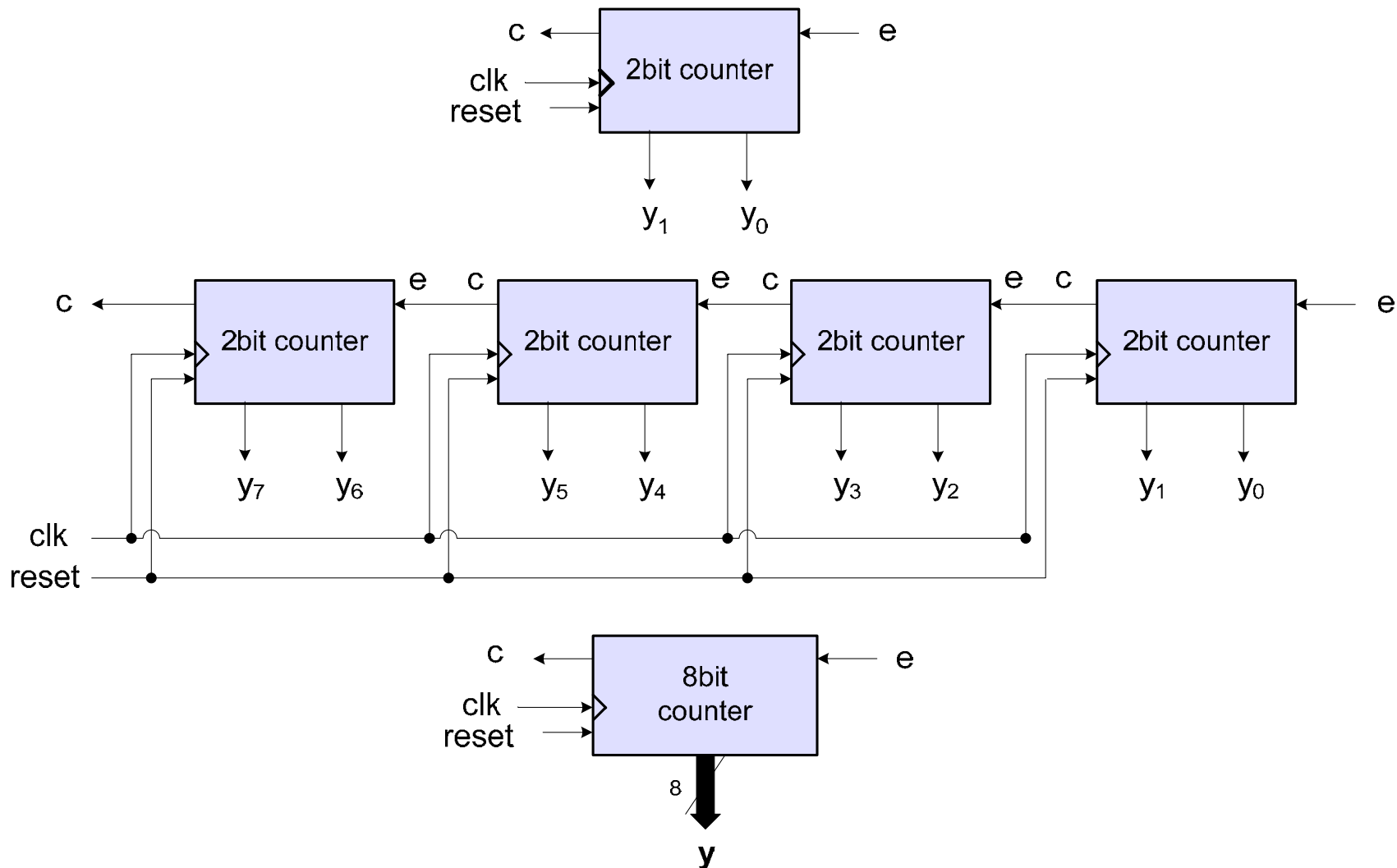
# Synchronní 8bitový binární čítač s blokováním


 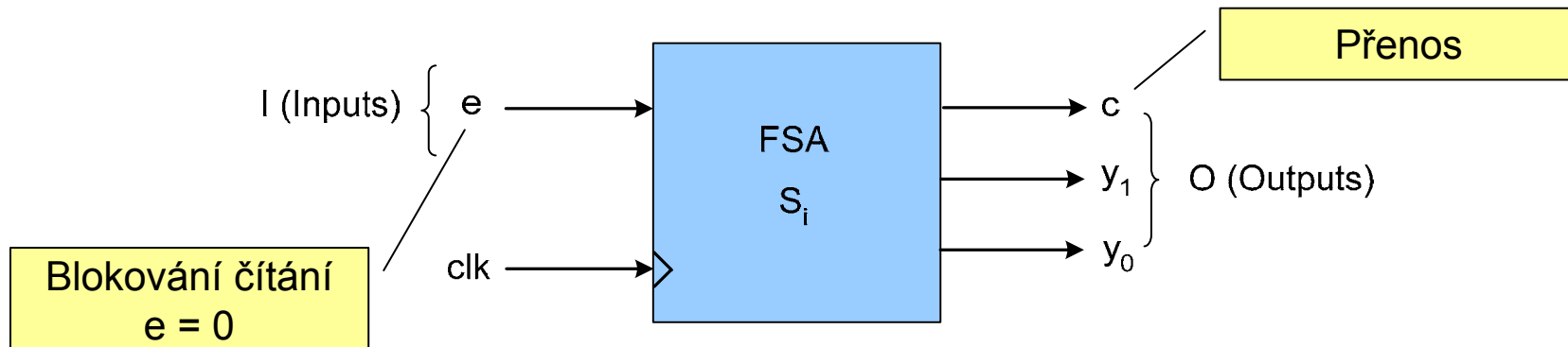
# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním

Mealy

Navrhněte synchronní konečný automat (FSA – Finite State Automaton, **Mealy**) typu čítač. Čítač čítá v binárním kódu, je 2bitový a má blokování čítání. V zapojení použijte půlsčítačku (Half Adder). Automat navrhněte s asynchronním nulováním.




# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním

Mealy
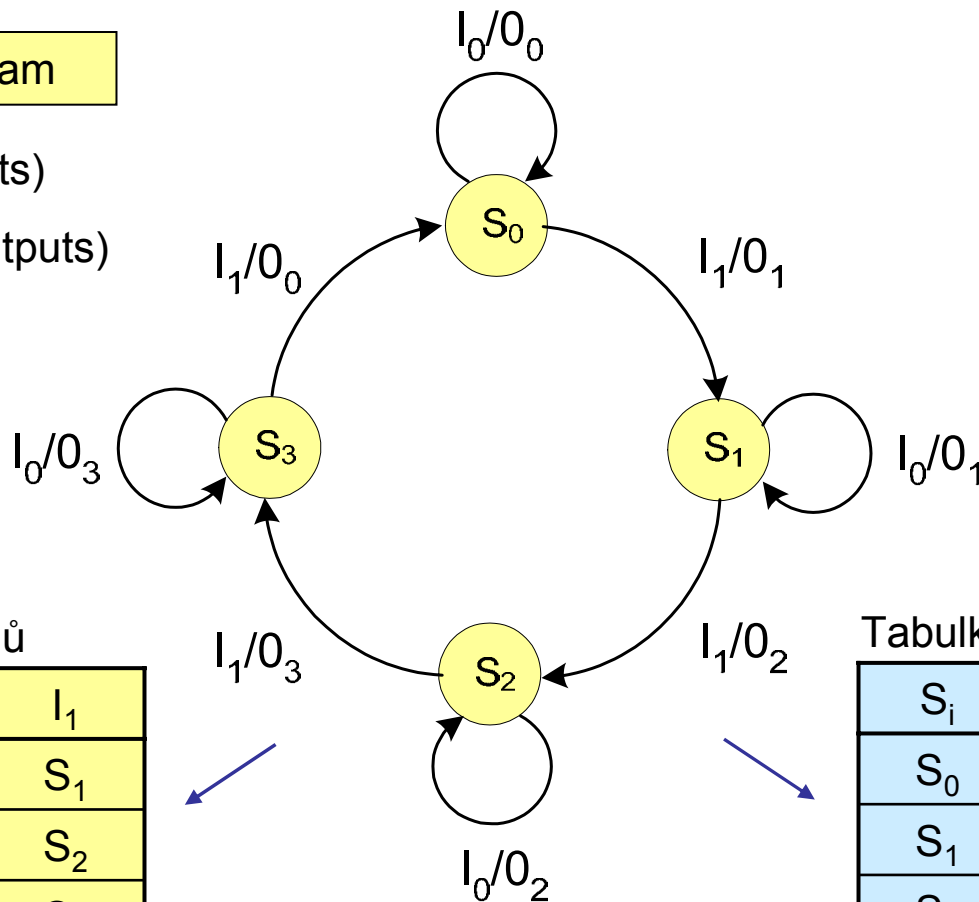
## Stavový diagram

- I – Vstupy (Inputs)
- O – Výstupy (Outputs)
- $S_i$  – i-tý stav



Tabulka přechodů

$S_i$	$I_0$	$I_1$
$S_0$	$S_0$	$S_1$
$S_1$	$S_1$	$S_2$
$S_2$	$S_2$	$S_3$
$S_3$	$S_3$	$S_0$

Tabulka výstupů

$S_i$	$I_0$	$I_1$
$S_0$	$O_0$	$O_1$
$S_1$	$O_1$	$O_2$
$S_2$	$O_2$	$O_3$
$S_3$	$O_3$	$O_0$

# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním


Mealy

Tabulka přechodů

$S_i$	$I_0$	$I_1$
$S_0$	$S_0$	$S_1$
$S_1$	$S_1$	$S_2$
$S_2$	$S_2$	$S_3$
$S_3$	$S_3$	$S_0$

Kódování stavů

$S_i$	e	$q_1$	$q_0$	$d_1$	$d_0$	$S_{i+1}$
$S_0$	0	0	0	0	0	$S_0$
$S_1$	0	0	1	0	1	$S_1$
$S_2$	0	1	0	1	0	$S_2$
$S_3$	0	1	1	1	1	$S_3$
$S_0$	1	0	0	0	1	$S_1$
$S_1$	1	0	1	1	0	$S_2$
$S_2$	1	1	0	1	1	$S_3$
$S_3$	1	1	1	0	0	$S_0$

 

# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním


Mealy

Tabulka výstupů

$S_i$	$I_0$	$I_1$
$S_0$	$O_0$	$O_1$
$S_1$	$O_1$	$O_2$
$S_2$	$O_2$	$O_3$
$S_3$	$O_3$	$O_0$

Kódování výstupů

$S_i$	e	$q_1$	$q_0$	$y_1$	$y_0$	$O_i$
$S_0$	0	0	0	0	0	$O_0$
$S_1$	0	0	1	0	1	$O_1$
$S_2$	0	1	0	1	0	$O_2$
$S_3$	0	1	1	1	1	$O_3$
$S_0$	1	0	0	0	1	$O_1$
$S_1$	1	0	1	1	0	$O_2$
$S_2$	1	1	0	1	1	$O_3$
$S_3$	1	1	1	0	0	$O_0$

 



# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním

Mealy

Minimalizace

$d_0$

	$q_1$		
	$q_0$		
	0	1	2
$e$	4	5	6

Diagram showing a 2x4 Karnaugh map for output  $d_0$ . The top row is labeled with  $q_1$  and  $q_0$  above the columns. The columns are labeled 0, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 below the rows. The output  $d_0$  is 1 for cells (0,1), (0,2), (4,0), and (6,3). Blue circles group (0,1) and (0,2) together, and (4,0) and (6,3) together.

$$d_0 = e \bar{q}_0 + e q_0 = e \oplus q_0$$

$d_1$

	$q_1$		
	$q_0$		
	0	1	2
$e$	4	5	6

Diagram showing a 2x4 Karnaugh map for output  $d_1$ . The top row is labeled with  $q_1$  and  $q_0$  above the columns. The columns are labeled 0, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 below the rows. The output  $d_1$  is 1 for cells (1,2), (1,3), (4,1), (5,2), (6,3), and (6,4). Blue circles group (1,2) and (1,3) together, (4,1) and (5,2) together, (6,3) and (6,4) together, and (1,2) and (6,3) together.

$$\begin{aligned} d_1 &= q_1 \bar{q}_0 + e \bar{q}_1 + e \bar{q}_1 q_0 = \\ &= q_1 (\bar{q}_0 + e) + e \bar{q}_1 q_0 = \\ &= q_1 (\overline{e q_0}) + \bar{q}_1 (e q_0) = \\ &= q_1 \oplus (e q_0) \end{aligned}$$

$$c = e q_1 q_0$$

# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním

Mealy

Minimalizace

$y_0$

	$q_1$		
	$q_0$		
	0	1	2
$e$	4	5	6

Diagram showing a 2x4 Karnaugh map for output  $y_0$ . The top row is labeled with  $q_1$  and  $q_0$  above the columns. The columns are labeled 0, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7. The bottom row is labeled  $e$ . The cells (1,1), (1,2), (4,0), and (4,3) contain the value 1. Blue circles group the 1s in the top row and the 1s in the bottom row.

$$y_0 = e\bar{q}_0 + e\bar{q}_0 = e \oplus q_0$$

$y_1$

	$q_1$		
	$q_0$		
	0	1	2
$e$	4	5	6

Diagram showing a 2x4 Karnaugh map for output  $y_1$ . The top row is labeled with  $q_1$  and  $q_0$  above the columns. The columns are labeled 0, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7. The bottom row is labeled  $e$ . The cells (1,2), (1,3), (4,1), and (4,3) contain the value 1. Blue circles group the 1s in the top row and the 1s in the bottom row.


$$\begin{aligned} y_1 &= q_1\bar{q}_0 + e\bar{q}_1 + e\bar{q}_1q_0 = \\ &= q_1(\bar{q}_0 + e) + e\bar{q}_1q_0 = \\ &= q_1(\overline{eq_0}) + \bar{q}_1(eq_0) = \\ &= q_1 \oplus (eq_0) \end{aligned}$$

$$c = eq_1q_0$$

# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním


Mealy

Realizace

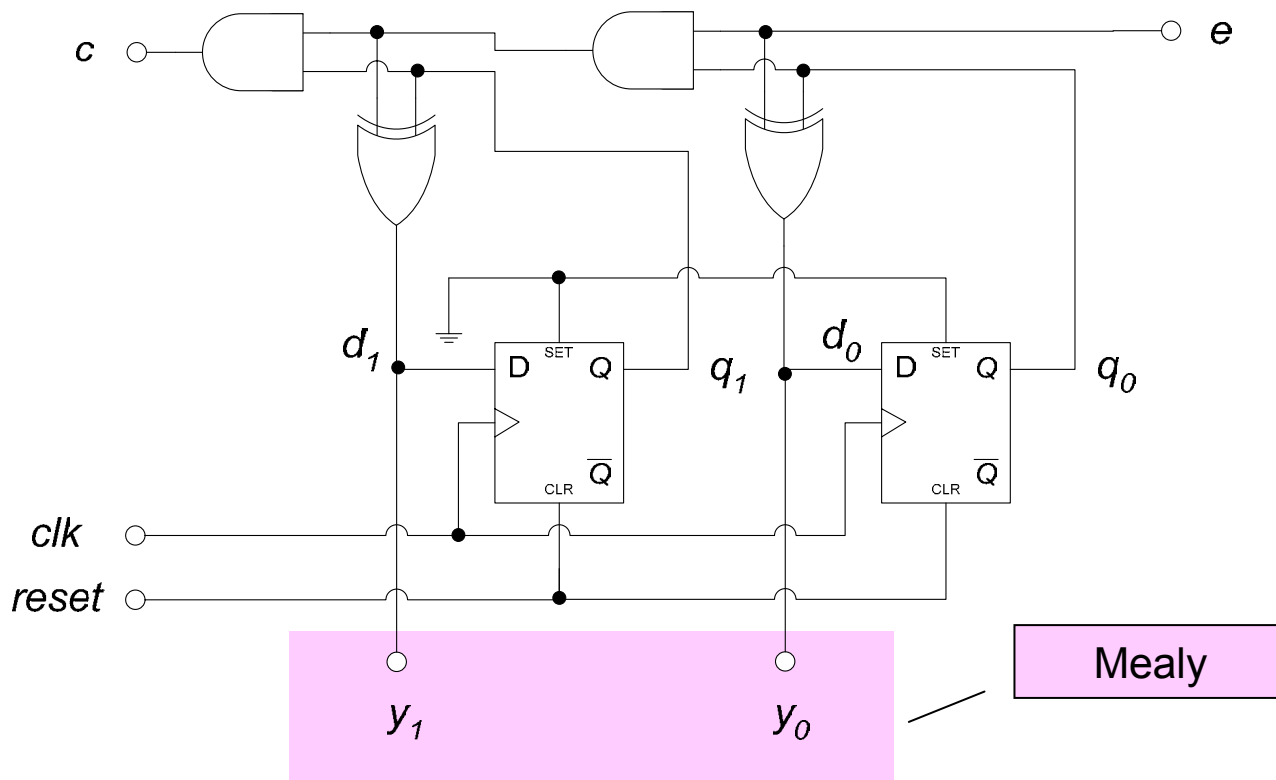


# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním (porovnání)

Moore

 

$\neq$

Mealy

 

# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním (porovnání)

Moore

Tabulka přechodů

$S_i$	$I_0$	$I_1$
$S_0$	$S_0$	$S_1$
$S_1$	$S_1$	$S_2$
$S_2$	$S_2$	$S_3$
$S_3$	$S_3$	$S_0$

Tabulka výstupů

$S_i$	$O_i$
$S_0$	$O_0$
$S_1$	$O_1$
$S_2$	$O_2$
$S_3$	$O_3$




Mealy

Tabulka přechodů

$S_i$	$I_0$	$I_1$
$S_0$	$S_0$	$S_1$
$S_1$	$S_1$	$S_2$
$S_2$	$S_2$	$S_3$
$S_3$	$S_3$	$S_0$

Tabulka výstupů

$S_i$	$I_0$	$I_1$
$S_0$	$O_0$	$O_1$
$S_1$	$O_1$	$O_2$
$S_2$	$O_2$	$O_3$
$S_3$	$O_3$	$O_0$

 

# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním (porovnání)

Moore

$S_i$

$S_{i+1}$

Kódování stavů

$S_i$	e	$q_1$	$q_0$	$d_1$	$d_0$	$S_{i+1}$
$S_0$	0	0	0	0	0	$S_0$
$S_1$	0	0	1	0	1	$S_1$
$S_2$	0	1	0	1	0	$S_2$
$S_3$	0	1	1	1	1	$S_3$
$S_0$	1	0	0	0	1	$S_1$
$S_1$	1	0	1	1	0	$S_2$
$S_2$	1	1	0	1	1	$S_3$
$S_3$	1	1	1	0	0	$S_0$



Mealy

$S_i$

$S_{i+1}$


Kódování stavů

$S_i$	e	$q_1$	$q_0$	$d_1$	$d_0$	$S_{i+1}$
$S_0$	0	0	0	0	0	$S_0$
$S_1$	0	0	1	0	1	$S_1$
$S_2$	0	1	0	1	0	$S_2$
$S_3$	0	1	1	1	1	$S_3$
$S_0$	1	0	0	0	1	$S_1$
$S_1$	1	0	1	1	0	$S_2$
$S_2$	1	1	0	1	1	$S_3$
$S_3$	1	1	1	0	0	$S_0$


# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním (porovnání)

Moore

Mealy

 

≠

 

Kódování výstupů


$S_i$	$q_1$	$q_0$	$y_1$	$y_0$	$c$	$O_i$
$S_0$	0	0	0	0	0	$O_0$
$S_1$	0	1	0	1	0	$O_1$
$S_2$	1	0	1	0	0	$O_2$
$S_3$	1	1	1	1	1	$O_3$

Kódování výstupů





$S_i$	$e$	$q_1$	$q_0$	$y_1$	$y_0$	$O_i$
$S_0$	0	0	0	0	0	$O_0$
$S_1$	0	0	1	0	1	$O_1$
$S_2$	0	1	0	1	0	$O_2$
$S_3$	0	1	1	1	1	$O_3$
$S_0$	1	0	0	0	1	$O_1$
$S_1$	1	0	1	1	0	$O_2$
$S_2$	1	1	0	1	1	$O_3$
$S_3$	1	1	1	0	0	$O_0$

# Synchronní 2bitový binární čítač s blokováním (porovnání)

Moore

 

Mealy

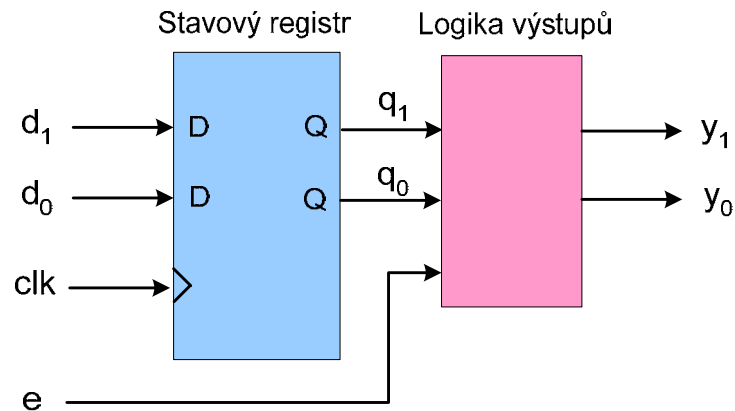  
 





  
# Synchronní 4bitový binární čítač

Navrhněte synchronní konečný automat (FSA – Finite State Automaton) typu čítač. Čítač čítá v binárním kódu a je 4bitový. V zapojení použijte půlsčítačku (Half Adder). Automat navrhňte s asynchronním nulováním.



# Synchronní 4bitový binární čítač


Moore

## Stavový diagram

I – Vstupy (Inputs)


O – Výstupy (Outputs)

$S_i$  – i-tý stav

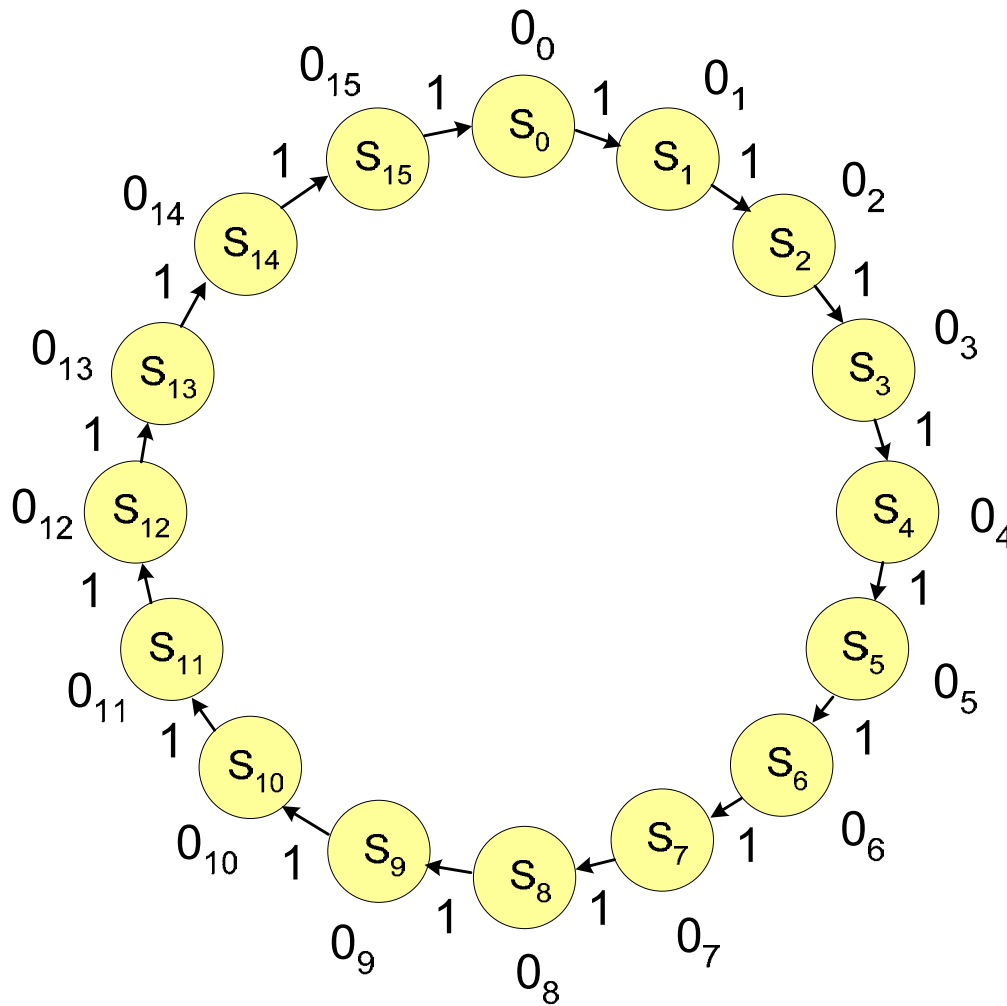

# Synchronní 4bitový binární čítač

Moore

 

Tabulka přechodů

$S_i$	1	$S_i$	1
$S_0$	$S_1$	$S_8$	$S_9$
$S_1$	$S_2$	$S_9$	$S_{10}$
$S_2$	$S_3$	$S_{10}$	$S_{11}$
$S_3$	$S_4$	$S_{11}$	$S_{12}$
$S_4$	$S_5$	$S_{12}$	$S_{13}$
$S_5$	$S_6$	$S_{13}$	$S_{14}$
$S_6$	$S_7$	$S_{14}$	$S_{15}$
$S_7$	$S_8$	$S_{15}$	$S_0$

Tabulka výstupů

$S_i$	$O_i$	$S_i$	$O_i$
$S_0$	$O_0$	$S_8$	$O_8$
$S_1$	$O_1$	$S_9$	$O_9$
$S_2$	$O_2$	$S_{10}$	$O_{10}$
$S_3$	$O_3$	$S_{11}$	$O_{11}$
$S_4$	$O_4$	$S_{12}$	$O_{12}$
$S_5$	$O_5$	$S_{13}$	$O_{13}$
$S_6$	$O_6$	$S_{14}$	$O_{14}$
$S_7$	$O_7$	$S_{15}$	$O_{15}$

# Synchronní 4bitový binární čítač

Moore

$S_i$                        $S_{i+1}$   
 Kódování stavů

$S_i$	$q_3$	$q_2$	$q_1$	$q_0$	$d_3$	$d_2$	$d_1$	$d_0$	$S_{i+1}$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2	0	0	1	0	0	0	1	1	3
3	0	0	1	1	0	1	0	0	4
4	0	1	0	0	0	1	0	1	5
5	0	1	0	1	0	1	1	0	6
6	0	1	1	0	0	1	1	1	7
7	0	1	1	1	1	0	0	0	8
8	1	0	0	0	1	0	0	1	9
9	1	0	0	1	1	0	1	0	10
10	1	0	1	0	1	0	1	1	11
11	1	0	1	1	1	1	0	0	12
12	1	1	0	0	1	1	0	1	13
13	1	1	0	1	1	1	1	0	14
14	1	1	1	0	1	1	1	1	15
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0


$S_i$                        $O_i$   
 Kódování výstupů

$S_i$	$q_3$	$q_2$	$q_1$	$q_0$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$	$O_i$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	1	0	0	1	9
10	1	0	1	0	1	0	1	0	10
11	1	0	1	1	1	0	1	1	11
12	1	1	0	0	1	1	0	0	12
13	1	1	0	1	1	1	0	1	13
14	1	1	1	0	1	1	1	0	14
15	1	1	1	1	1	1	1	1	15


# Synchronní 4bitový binární čítač

Moore

Minimalizace

 


$$d_0 = \overline{q_0} = q_0 \oplus 1$$

 


$$d_1 = \overline{q_1} q_0 + q_1 \overline{q_0} = q_1 \oplus q_0$$

## Synchronní 4bitový binární čítač

Minimalizace

 
 
$$\begin{aligned}
 d_2 &= \overline{q_2} \overline{q_0} + \overline{q_2} \overline{q_1} + \overline{q_2} q_1 q_0 = \\
 &= \overline{q_2} (\overline{q_0} + \overline{q_1}) + \overline{q_2} q_1 q_0 = \\
 &= \overline{q_2} (\overline{q_1 q_0}) + \overline{q_2} (q_1 q_0) = \\
 &= \overline{q_2} \oplus (q_1 q_0)
 \end{aligned}$$




$$\begin{aligned}
 d_3 &= \overline{q_3} \overline{q_2} + \overline{q_3} \overline{q_1} + \overline{q_3} \overline{q_0} + \overline{q_2} \overline{q_2} \overline{q_1} \overline{q_0} = \\
 &= \overline{q_3} (\overline{q_2} + \overline{q_1} + \overline{q_0}) + \overline{q_2} (q_2 q_1 q_0) = \\
 &= \overline{q_3} (\overline{q_2 q_1 q_0}) + \overline{q_2} (q_2 q_1 q_0) = \\
 &= \overline{q_3} \oplus (q_2 q_1 q_0)
 \end{aligned}$$

# Synchronní 4bitový binární čítač


Moore

Realizace

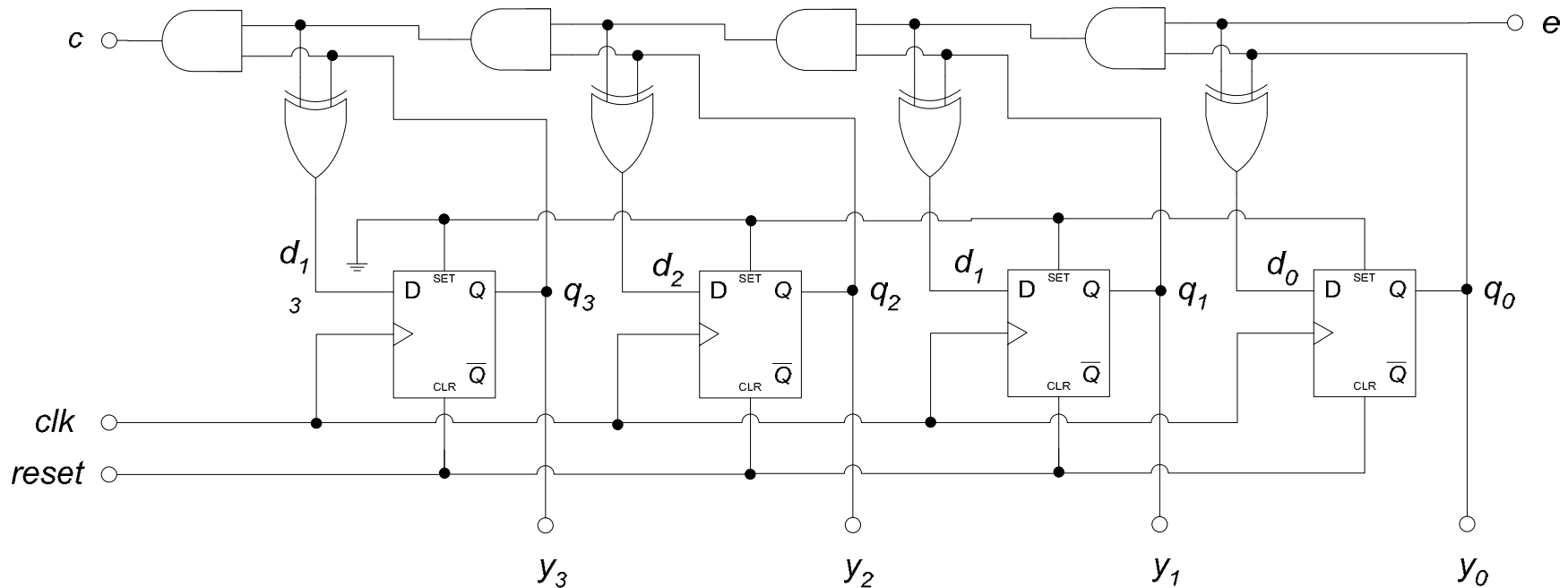





# Synchronní 16bitový binární čítač

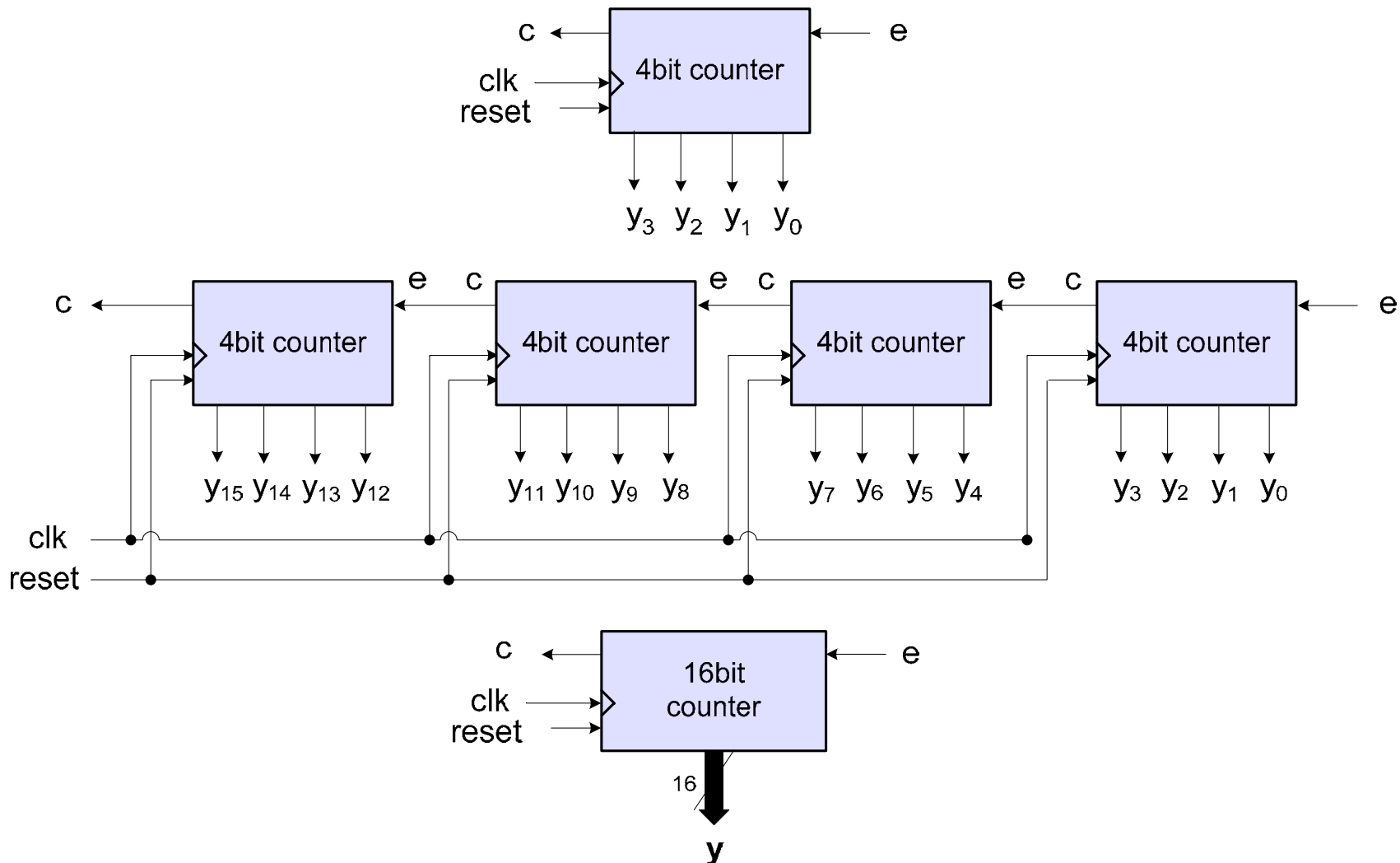

# Posuvný registr (Shift Register)


- Použití:
  - Převod sériové informace na paralelní
    - Sériová komunikace - příjem
  - Převod paralelní informace na sériovou
    - Sériová komunikace – vysílání
  - Definované zpoždění signálu
  - Vícefázové hodiny pro řízení sekvenčních obvodů
    - Kruhový čítač (Ring Counter)
  - Převod hladinového signálu na impuls
    - Clock pulse circuit
  - Potlačení zákmitů mechanických tlačítek a spínačů
    - Debounce circuit
  - Další použití ...
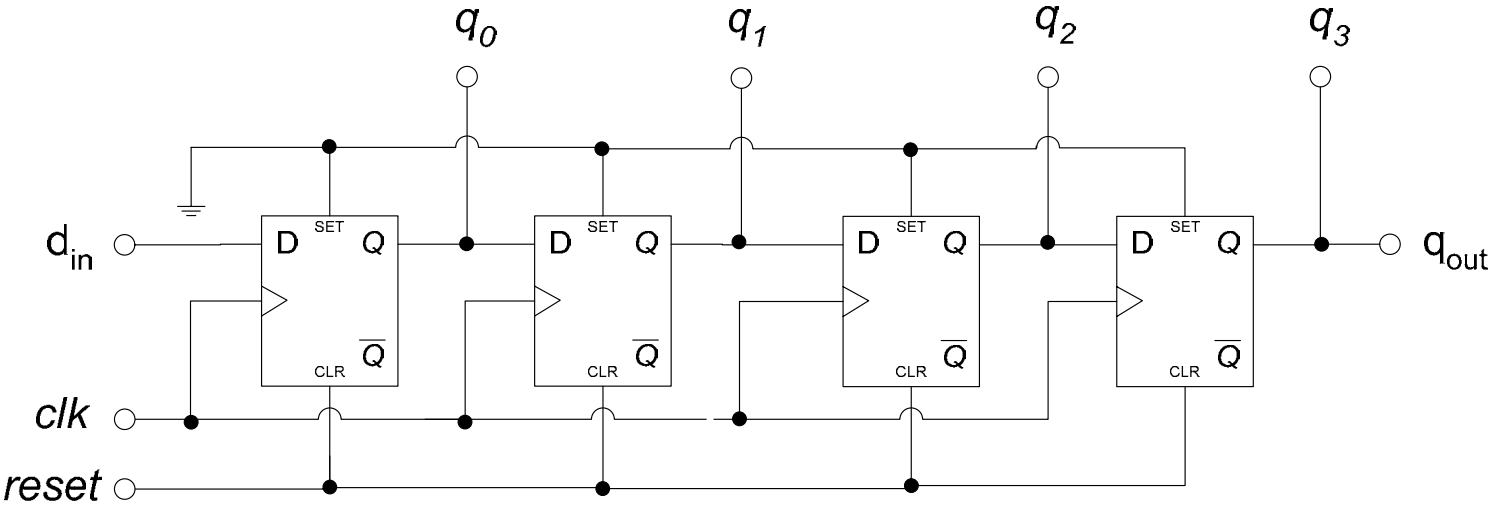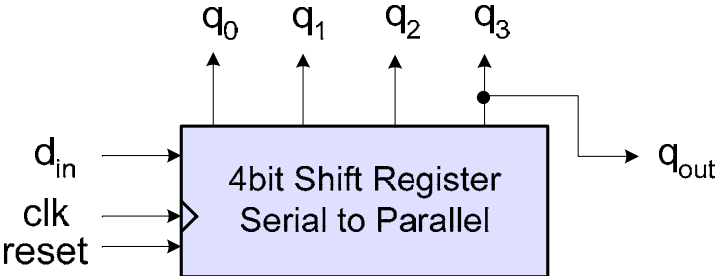
# Posuvný registr (4bit Shift Register, Serial to Parallel)




# Posuvný registr (4bit Shift Register, Parallel to Serial)

load = 1 → nastav


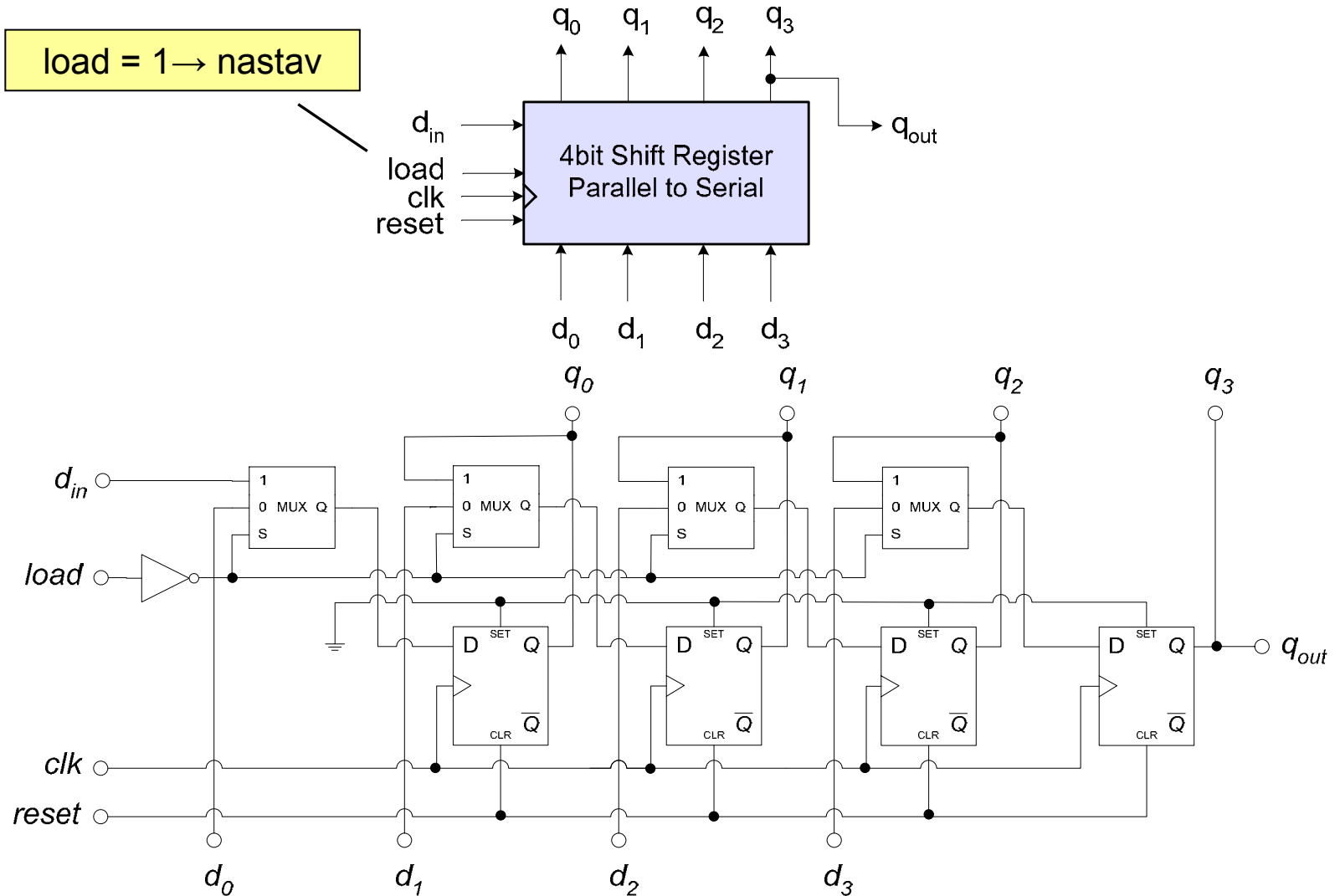

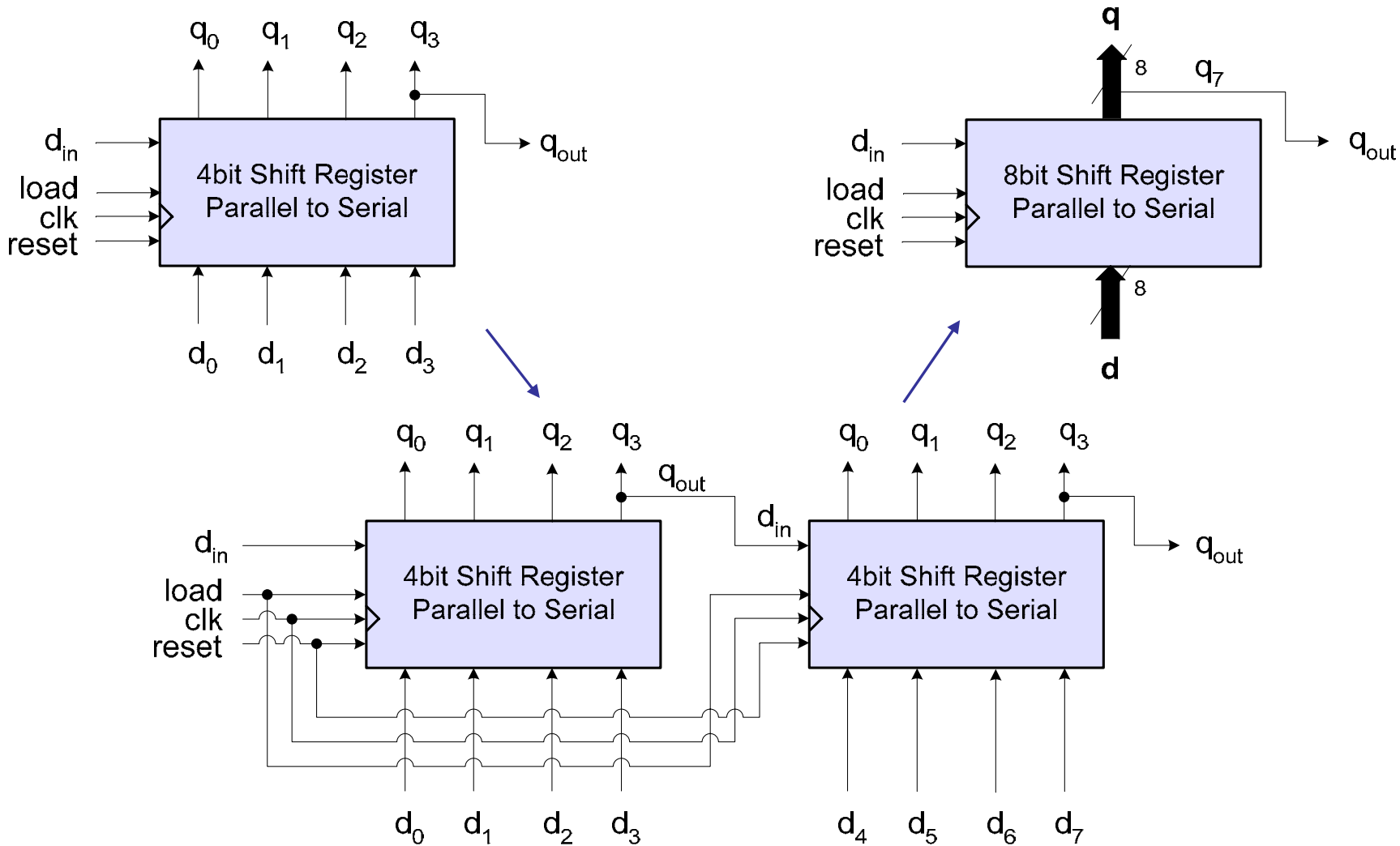
# Posuvný registr (8bit Shift Register, Serial to Parallel)




# Posuvný registr (4bit Shift Register, Serial to Parallel)

- Definované **zpoždění** signálu

  


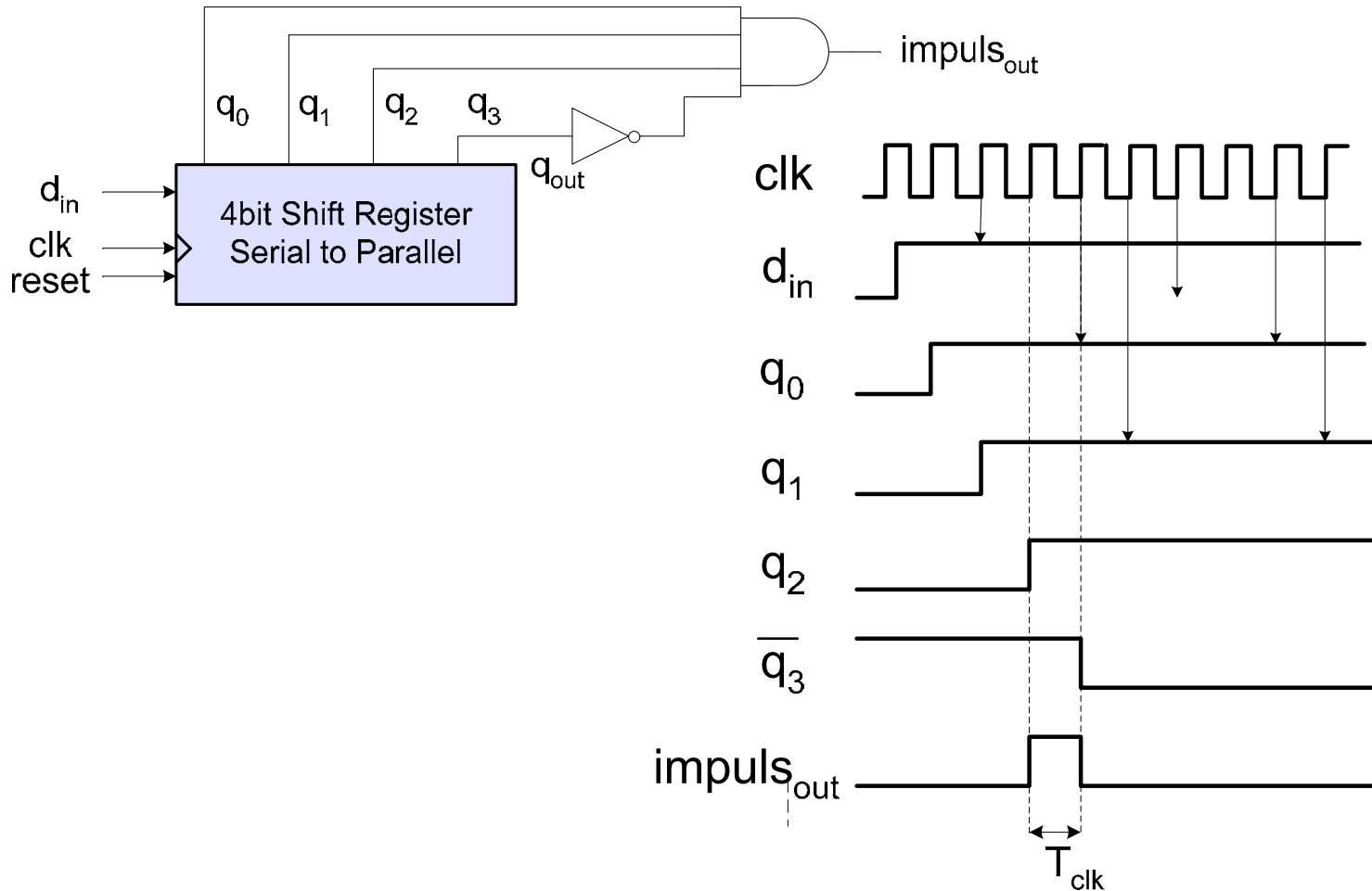
# Posuvný registr (4bit Shift Register, Serial to Parallel)

- Převod **hladinového** signálu na **impuls** (testování hardware)



 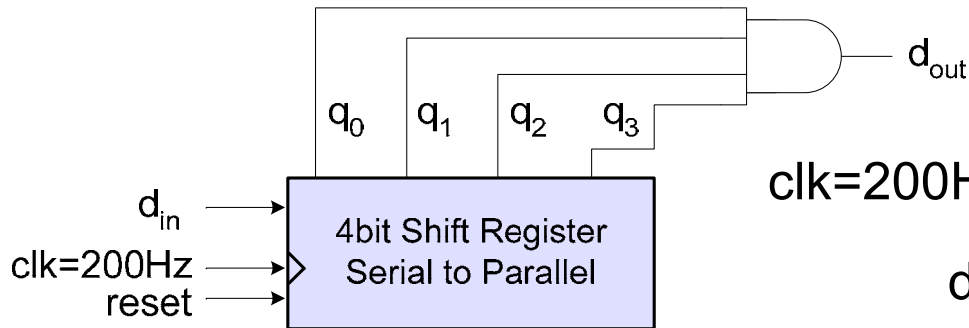
# Posuvný registr (4bit Shift Register, Serial to Parallel)

- **Potlačení zákmitů** mechanických tlačítek a spínačů (Debounce Circuit)






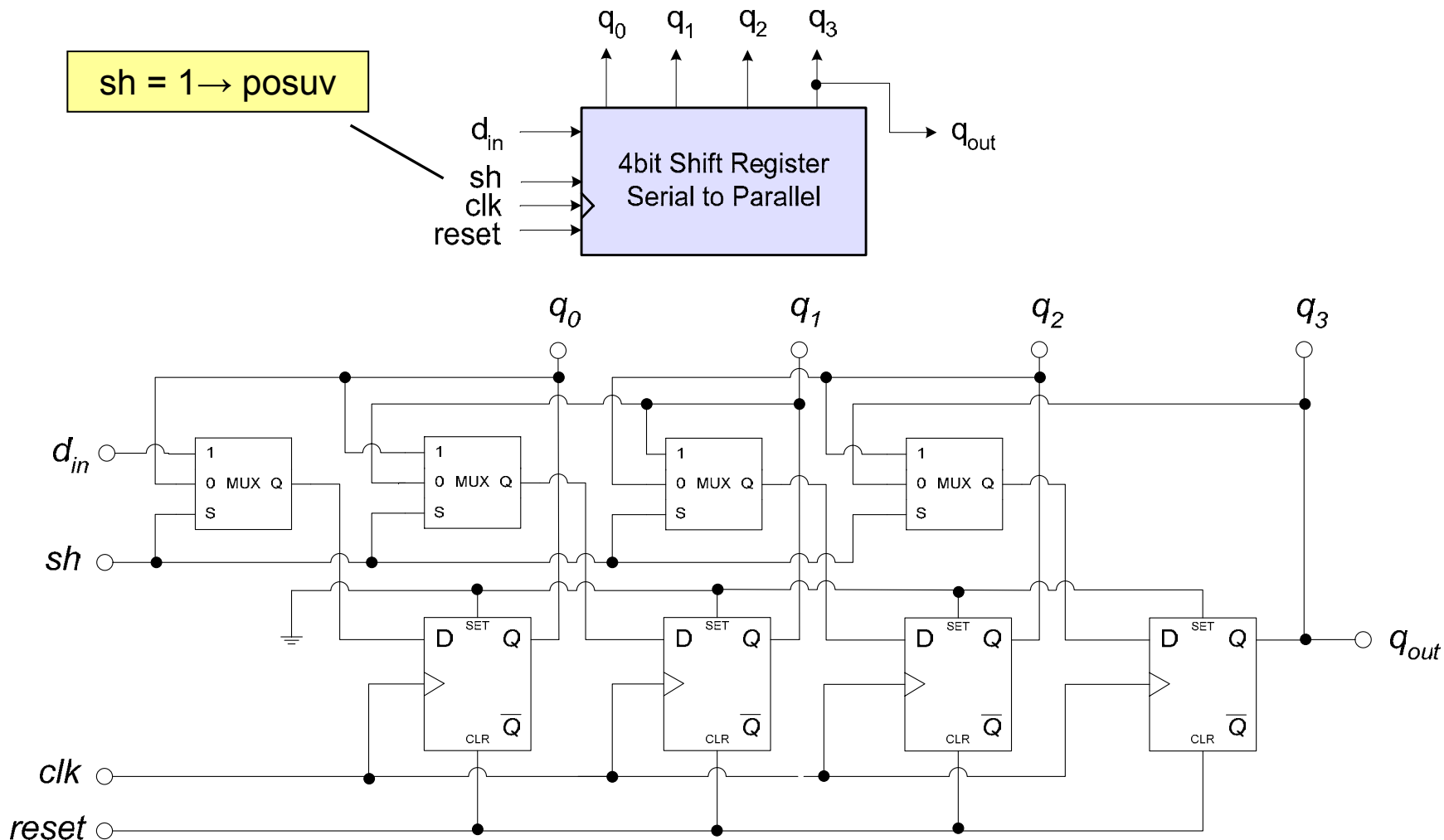
# Posuvný registr (4bit Shift Register, Shift Enable)



 
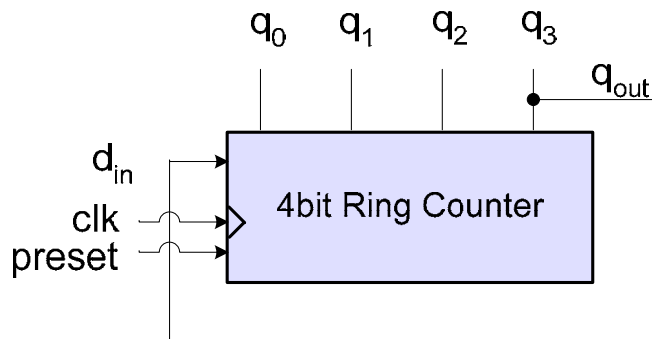
# Kruhový čítač (4bit Ring Counter)

- Vícefázové hodiny pro řízení sekvenčních obvodů



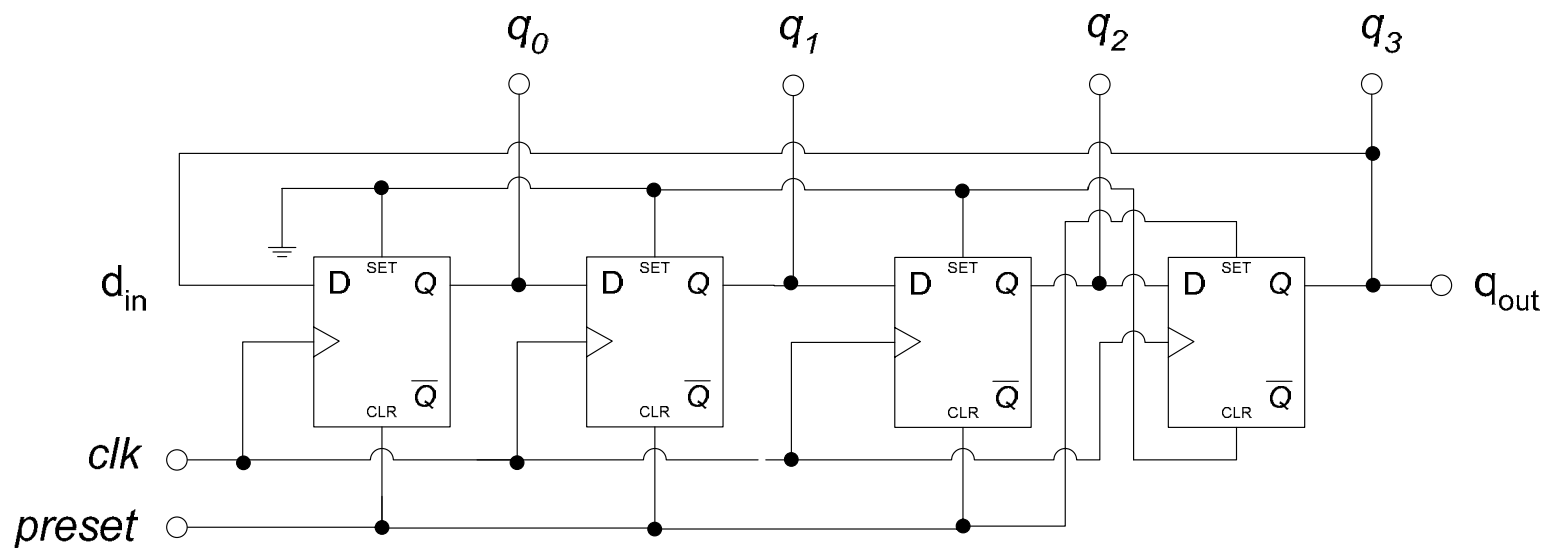 
# Kruhový čítač (4bit Ring Counter)

- Vícefázové hodiny pro řízení sekvenčních obvodů





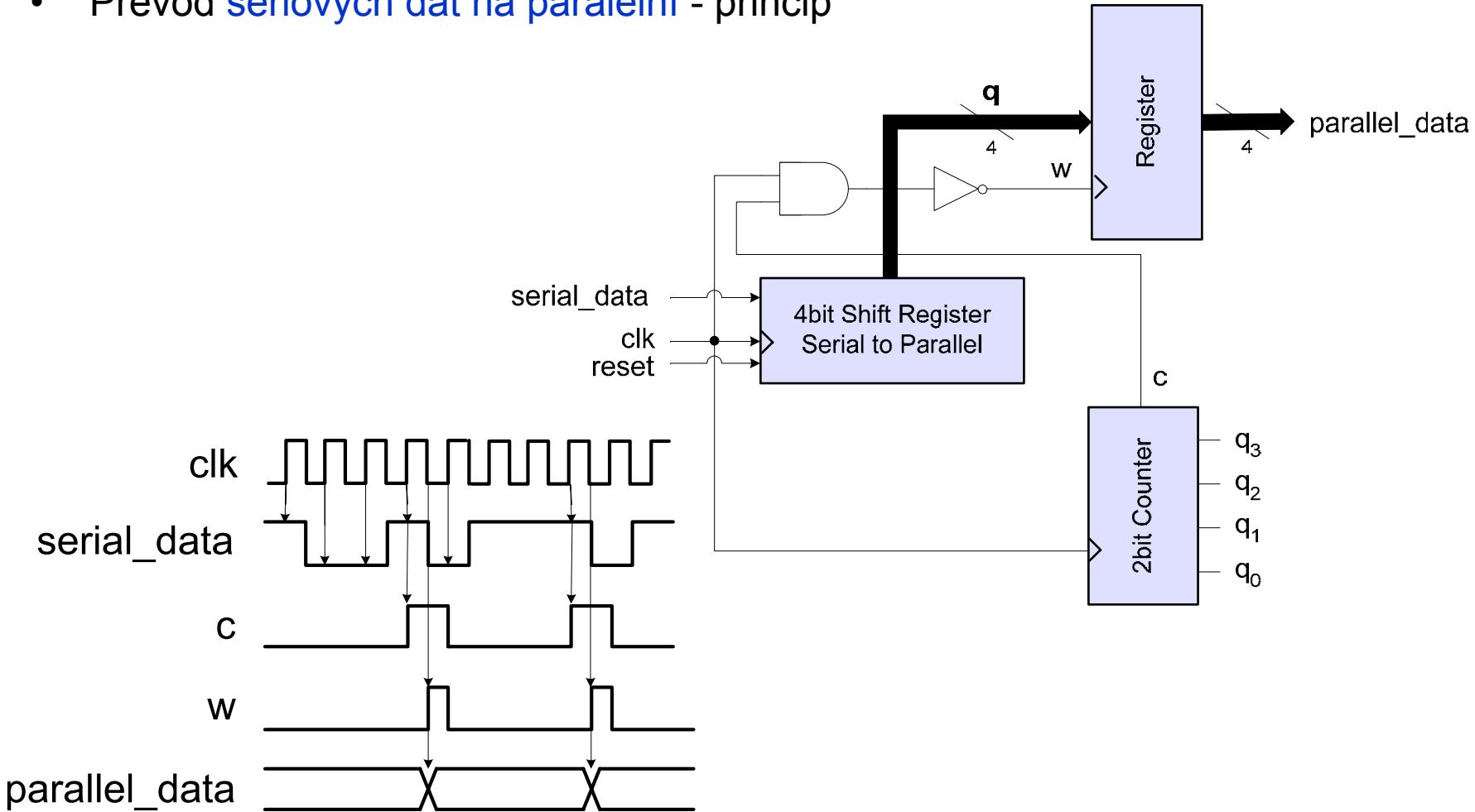
# Posuvný registr (4bit Shift Register, Serial to Parallel)

- Převod sériových dat na paralelní - princip



 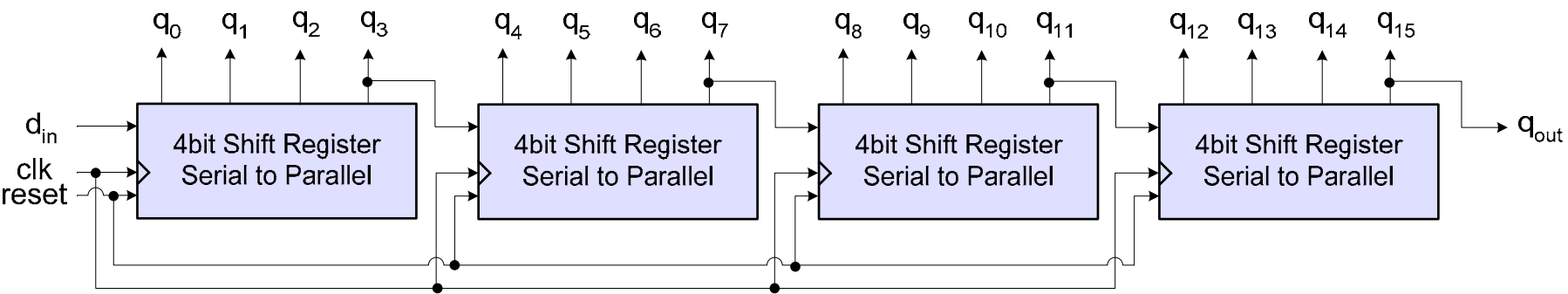 
# Posuvný registr (16bit Shift Register, Serial to Parallel)





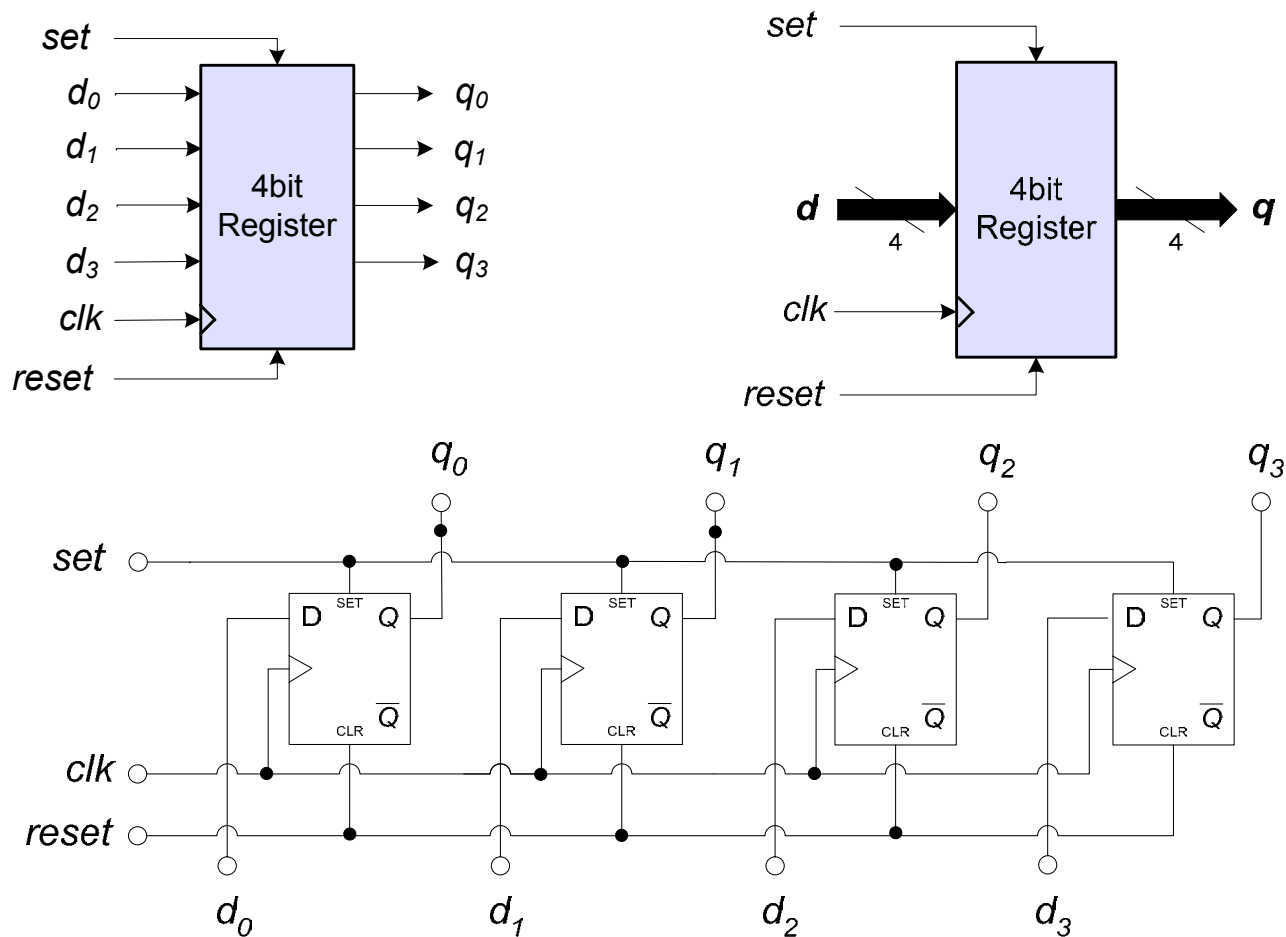
# Registr (4bit Register)

- $n$  – klopných obvodů řízených společným hodinovým signálem



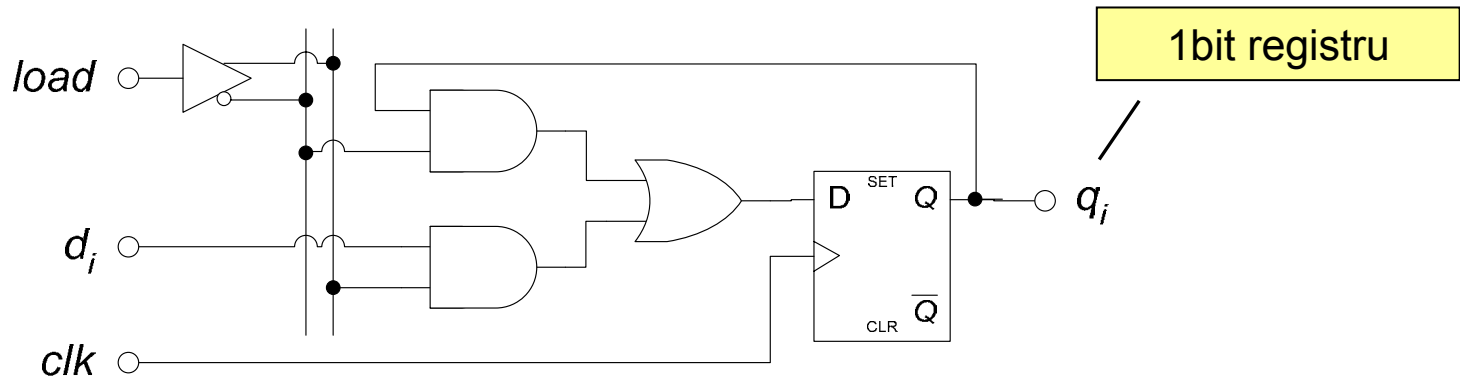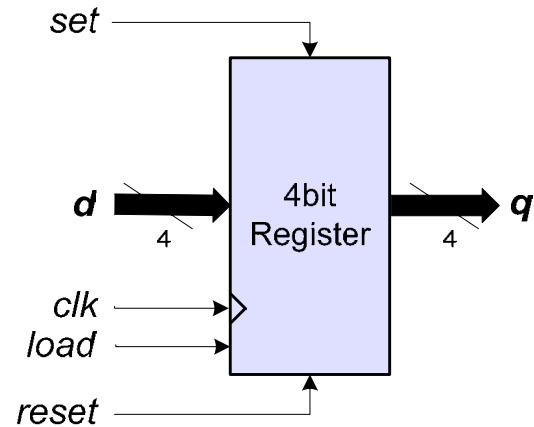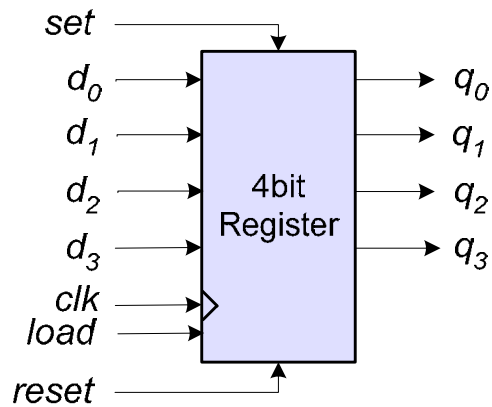
# Registr (4bit Register, Parallel Load)

- $n$  – klopných obvodů řízených společným hodinovým signálem
- Zápis do registru i při trvale běžících hodinách signálem  $load = 1$


 
# Registr (4bit Register, Parallel Load)

- $n$  – klopných obvodů řízených společným hodinovým signálem
- Zápis do registru i při trvale běžících hodinách signálem  $load = 1$






# Hazardy

- Co je **hazard v logických obvodech**
- Příčiny vzniku hazardu
- Nalezení hazardu
- Kdy hazard ovlivní činnost logických obvodů?
- Poznámka: zde se zabýváme jen **statickým hazardem**.
  - Existují ještě hazardy dynamické (souvisejí se statickými)

# Příčiny vzniku hazardu

- **Hazard** je **krátká neočekávaná změna výstupního signálu (glitch)**, která není matematickým výstupem logické funkce
- **Signál** ze vstupu logického obvodu se šíří na výstup **různými cestami**, které se někdy rozdělí a pak zase spojí. Signál se různými cestami vlivem časového zpoždění na hradlech a vodičích šíří **různou dobu**. V místě opětovného spojení má signál z různých cest **různý časový posun**.
- **Statický hazard** – výstup logického obvodu má být trvale v 0 nebo 1 (má být statický), místo toho se objeví krátký impuls do opačné úrovně.
  - 0-1-0 ... statický hazard v 0
  - 1-0-1 ... statický hazard v 1

# Statický hazard v úrovni 1


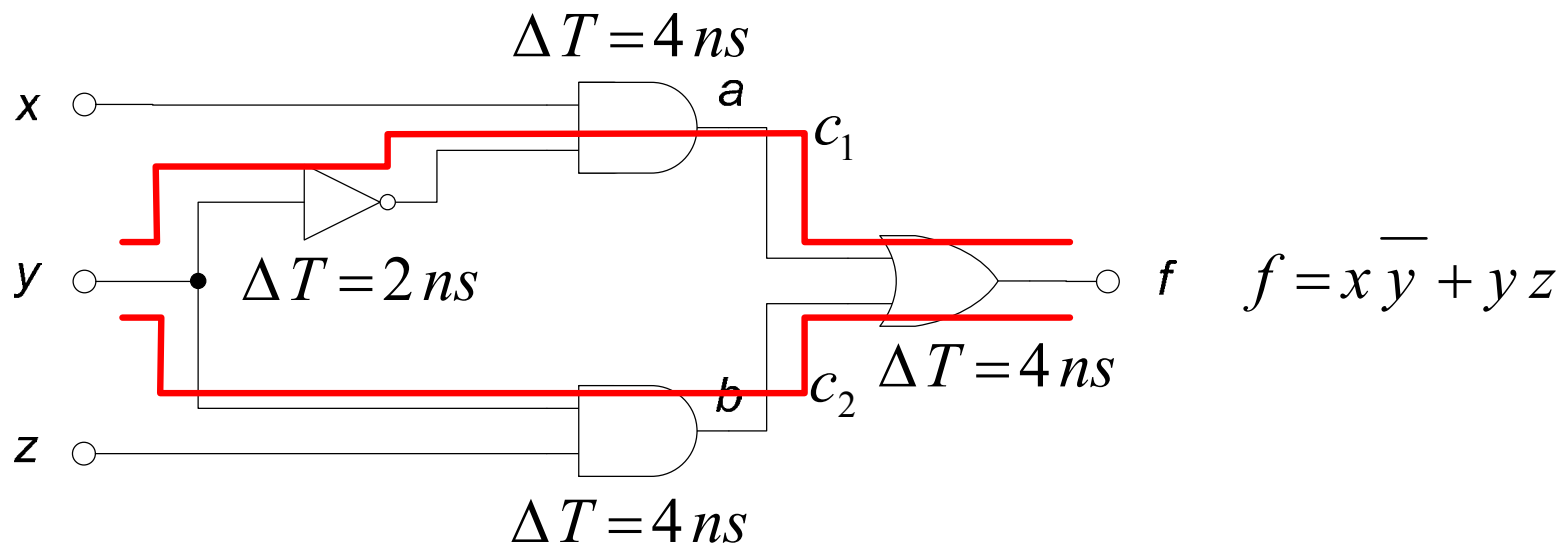


$$\Delta T_{c_1} = 2 + 4 + 4 = 10 ns$$

$$\Delta T_{c_2} = 4 + 4 = 8 ns$$

$$\Delta T_H = \Delta T_{c_1} - \Delta T_{c_2} = 2 ns$$

# Statický hazard v úrovni 1

  

Pro:  $x = 1, z = 1 \rightarrow$

$$\rightarrow f = x \bar{y} + yz = 1$$

!! hazard

Skutečnost

Má být

# Kdy hazardy vadí?

- Hazardy v kombinačních obvodech nejsou kritické – výstup kombinačního obvodu se po určité (krátké) době vždy ustálí ve správné hodnotě
- Hazardy v sekvenčních obvodech mohou uvést klopné obvody do nesprávného stavu a tím nastavit celý sekvenční obvod (konečný automat) do nevratného kritického stavu !!!
- Řešení:
  - Hazard-free design
  - Synchronní návrh a správný výpočet maximální povolené hodinové (synchronizační) frekvence

# MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY

Logické obvody  
Kombinační a sekvenční stavební bloky

KONEC



České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická